

# Verilog硬件描述语言



高翠芸

School of Computer Science

gaocuiyun@hit.edu.cn

# 主要内容

---




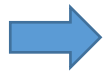
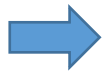
- 数字系统设计
- Verilog HDL基本知识
- Verilog HDL语法
- 方法：
  - 讲义            自学            实践

# Verilog硬件描述语言


---

- Verilog HDL概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试


# 计算机辅助设计（CAD）

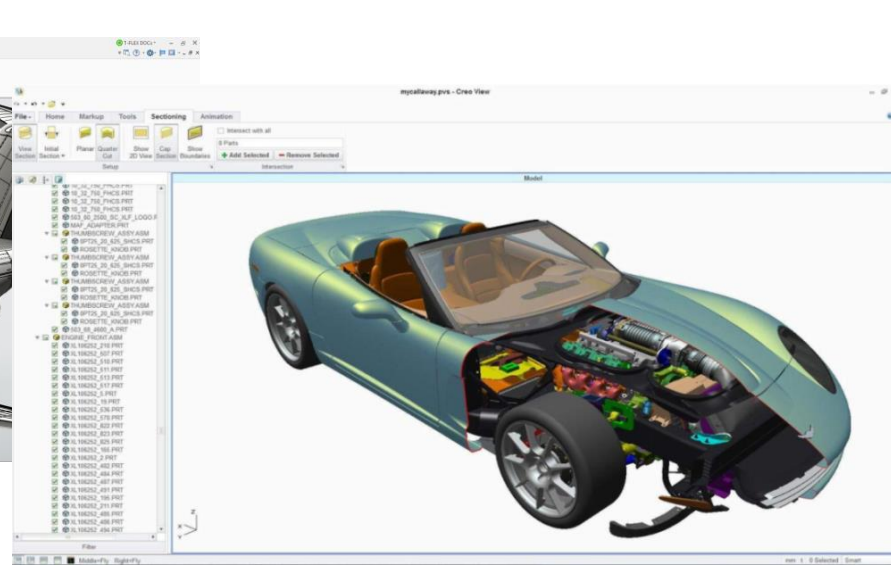    

# 计算机辅助设计

 

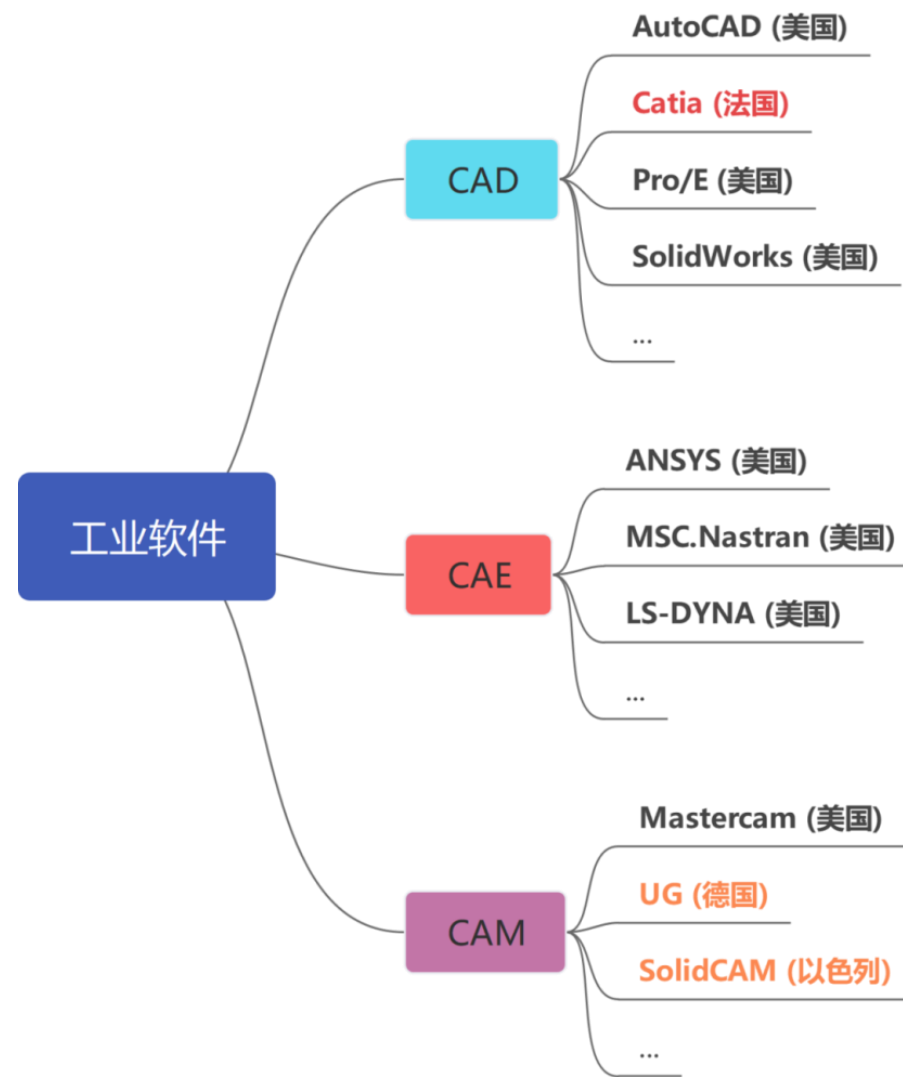- iPhone 13系列采用最新的A15仿生芯片，指甲盖大小的面积上集成了150亿个晶体管！再说一遍，是150亿，这样的数量让设计人员用手工来画是不可能的。




# EDA技术

---

- EDA (Electronic Design Automation) 电子设计自动化
- 以计算机为工具，在EDA软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。
- **设计者**：从概念、算法、协议等设计电子系统
- **计算机**：电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图




# 数字设计的发展

 

# 什么是硬件描述语言

- 具有特殊结构能够对**硬件逻辑电路的功能**进行描述的一种高级编程语言

 

- Verilog HDL: 一种**硬件描述语言**，以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言，可以表示**逻辑电路图**、**逻辑表达式**，也可以表示数字逻辑系统所完成的**逻辑功能**。




# 为什么要使用硬件描述语言

---

- 电路的逻辑功能容易理解；
- 便于计算机对逻辑进行分析处理；
- 把逻辑设计与具体电路的实现分成两个独立的阶段来操作；
- 逻辑设计与实现的工艺无关；
- 逻辑设计的资源积累可以重复使用；
- 可以由多人共同更好更快地设计非常复杂的逻辑电路（几十万门以上的逻辑系统。
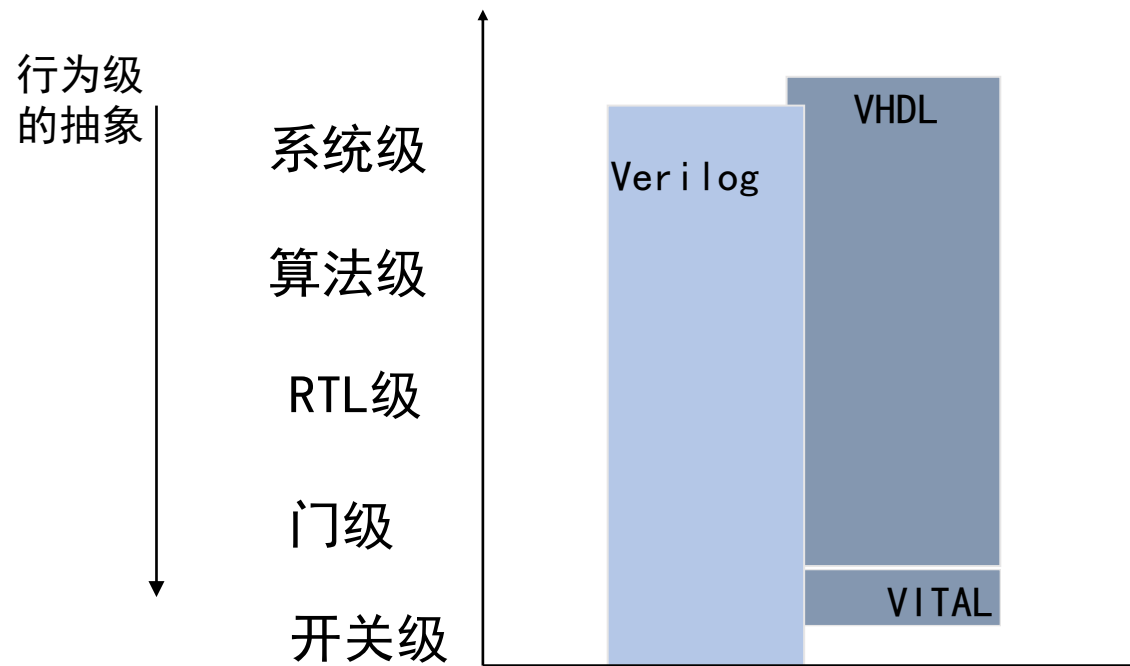
# VHDL vs. Verilog

- VHDL:
  - 起源于ADA语言
  - 侧重于**系统级**描述
  - 含有大量的内置数据类型和用户自定义类型
- Verilog:
  - 起源于C语言
  - 侧重于**电路级**描述
  - 数据类型由语言本身定义，含有专门描述连线等的类型




Verilog与VHDL建模能力的比较

**Verilog 应用较广泛、起步更容易！**

# 软件描述语言和硬件描述语言的区别



(a) 软件语言设计目标流程

 

(b) 硬件语言设计目标流程

PLD



ASIC器件



# Verilog语言的层次

---

## • 行为描述语言&结构描述语言

---

### 系统级：

用高级语言结构实现设计模块的外部性能模型；

### 算法级：

用高级语言结构实现设计算法模型；

### RTL级（寄存器传输级）：

描述数据在寄存器之间流动和如何处理这些数据的模型；

---

### 门级：

描述逻辑门以及逻辑门之间的连接模型；

### 开关级：

描述器件中三极管和存储节点以及它们之间连接的模型。

---


## 行为级描述

侧重对模块**行为功能**  
的抽象描述

## 结构级描述

侧重对模块**内部结构实现**  
的具体描述

# 设计层次

 

## 系统架构师:

系统级或算法级，描述系统的规格。

## 逻辑设计工程师:


使用Verilog RTL级代码，可综合，精确到时钟周期。

## 物理设计工程师:

对门级网表进行布局布线，将其做成实际的芯片。

# 设计层次

---

 

验证工程师：  
对设计好的电路进行验证。

# 描述方式

```
module decoder_38_struct(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output reg[7:0] data_out  
);  
  
// 内部连线定义  
wire en_out, en0_out, en1_not;  
  
// 调用基本库元件  
not not0(en0_out, en[0]);  
not not1(en1_out, en[1]);  
and and0(en_out, en0_out, en1_not, en[2]);  
endmodule
```

## 结构化描述

```
module decoder_38_dataflow(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output [7:0] data_out  
);  
  
assign data_out[5] = data_in[2] && ~data_in[1]  
                    && data_in[0];  
// 或 assign data_out[5] = (data_in == 3'd5);  
  
// 其他赋值语句  
endmodule
```

## 数据流描述

```
module decoder_38(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output reg[7:0] data_out  
);  
  
always @( * ) begin //非完整实现，需要自行补全其他信号处理  
    case( data_in )  
        3'b000: data_out = 8'b0000_0001;  
        3'b001: data_out = 8'b0000_0010;  
        3'b010: data_out = 8'b0000_0100;  
        3'b011: data_out = 8'b0000_1000;  
        3'b100: data_out = 8'b0001_0000;  
        3'b101: data_out = 8'b0010_0000;  
        3'b110: data_out = 8'b0100_0000;  
        3'b111: data_out = 8'b1000_0000;  
    endcase  
endmodule
```

## 行为描述

**结构化描述：**通过调用库中的元件或已设计好的模块来完成设计。

**数据流描述：**主要使用assign连续赋值语句，多用于组合逻辑电路。

**行为描述：**从电路的功能出发，关注逻辑电路输入、输出的因果关系。

即在何种输入条件下产生何种输出，描述的是一种行为特性。


在较复杂的电路设计中，三种描述方法往往混合使用。



# 结构级Verilog HDL

- Verilog内部带有描述基本逻辑功能的基本单元(primitive)，如and门。
- 综合产生的结果网表通常是结构级的。
- 结构级Verilog适合开发小规模元件

```
module muxtwo (out, a, b, sl); // 二选一多路选择器
    input a, b, sl;
    output out;
    not u1 (nsl, sl); // nsl = ~sl
    and #1 u2 (sela, a, nsl); // sela = a & nsl
    and #1 u3 (selb, b, sl); // selb = b & sl
    or #2 u4 (out, sela, selb); // out = sela | selb
endmodule
```

 


二选一多路选择器
 
# 行为级Verilog HDL

- 在行为级模型中，逻辑功能描述采用高级语言结构，如@、while、wait、if、case。
- RTL模块是**可综合的**，它是行为模块的一个子集合。
- 行为级Verilog

```
module muxtwo (out, a, b, sl); //二选一多路选择器
    input a, b, sl;    //输入信号名
    output out;        //输出信号名
    reg out;
    always @( sl or a or b)
        if (! sl) out = a; //控制信号sl为非，输出与输入信号a一致
        else out = b;      //控制信号sl为非，输出与输入信号b一致
endmodule
```




# RTL与综合

## ■ 综合：

将HDL语言、原理图等设计输入翻译成由与、或、非等基本逻辑单元组成的门级连接，并根据设计目标和要求优化所生成的逻辑链接，输出门级网表文件。

## ■ RTL级语言最重要的特性就是可综合。

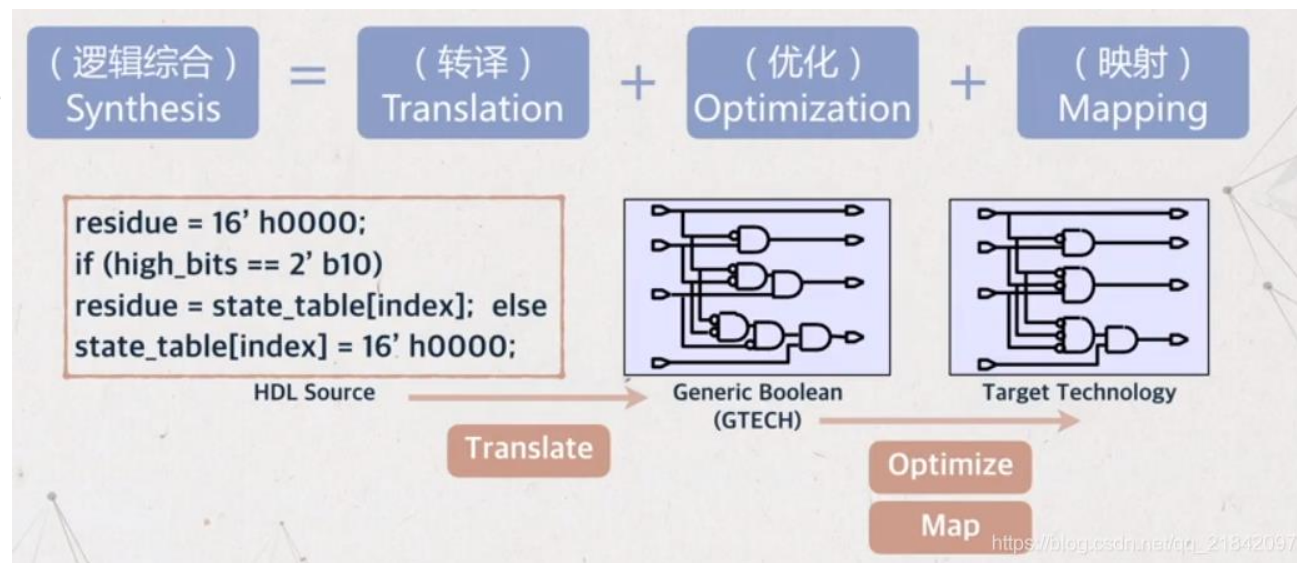

## ■ 典型的RTL级设计包括：

组合逻辑描述、时序逻辑描述、时钟域描述

# 学生的总结

---

- **Verilog是硬件描述语言**，用语言描述的方式进行电路设计，最终要实现出硬件电路。verilog只是简化了电路设计的工作量，本质上就是设计数字电路，永远绕不开电路这点！
- 评价一个verilog代码的好坏是看**最终实现的功能和性能**。合理的设计方法是首先理解要设计的电路，也就是把需求转化为数字电路，对此电路的结构和连接十分清晰，然后再用verilog表达出这段电路。
- 要理解硬件的并行性，**搞清楚时序关系**，一定要摒弃顺序执行的思维。
- 建议Verilog语言采用“学、用、查”的方式，**“用”着“用”着就会了**。

# 初学Verilog的几点提醒

---

要知道 verilog 是硬件描述语言，它应该是用于描述电路的。但是它的语法较为宽松，以致于将其用于描述算法时也能符合语法规则。但是如果这么做 vivado 会不开心，因为这样做出来的电路往往是不可综合的。综合，简单的说就是按照代码中你对你所设计的电路的描述，生成你所期望的电路。但是如果你一开始脑海里就没有过任何电路，你用 verilog 描述了一个算法，然后扔给 vivado：“给爷综！”那你也太难为人家了。

有的读者可能会疑问：电路是什么呢？怎样才叫设计了一个电路呢？这就回归到数字逻辑设计课程理论课部分的内容了。这么说吧，电路就是由逻辑门，锁存器，触发器，导线等组成的一个。。。呃。。。东西。设计电路，就是画出一张电路图，可以用软件画，也可以在纸上画，或者更随便一点，在脑海里画。在哪里画并不重要，重要的是你设计出来的真的是一个电路，而不是算法。

Verilog语言中只有很少一部分是用于设计电路的。

# Verilog HDL与C语言的最大区别

---

- Verilog HDL语言是**并行的**，即具有在同一时刻执行多任务的能力，因为在实际硬件中许多操作都是在同一时刻发生的。一般来讲，**计算机编程语言是非并行的**。
- Verilog HDL语言**有时序**的概念，因为在硬件电路中从输入到输出**总是有延迟存在**的。
- 阻塞与非阻塞赋值！



注意



# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试




# 数字集成电路开发流程

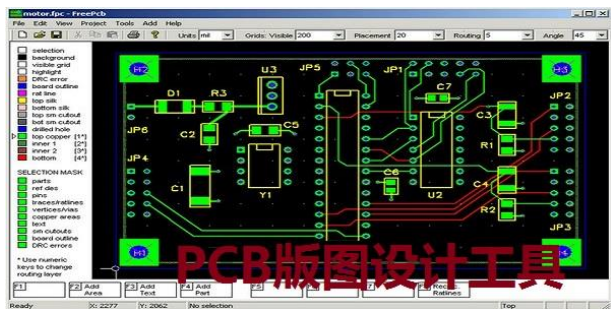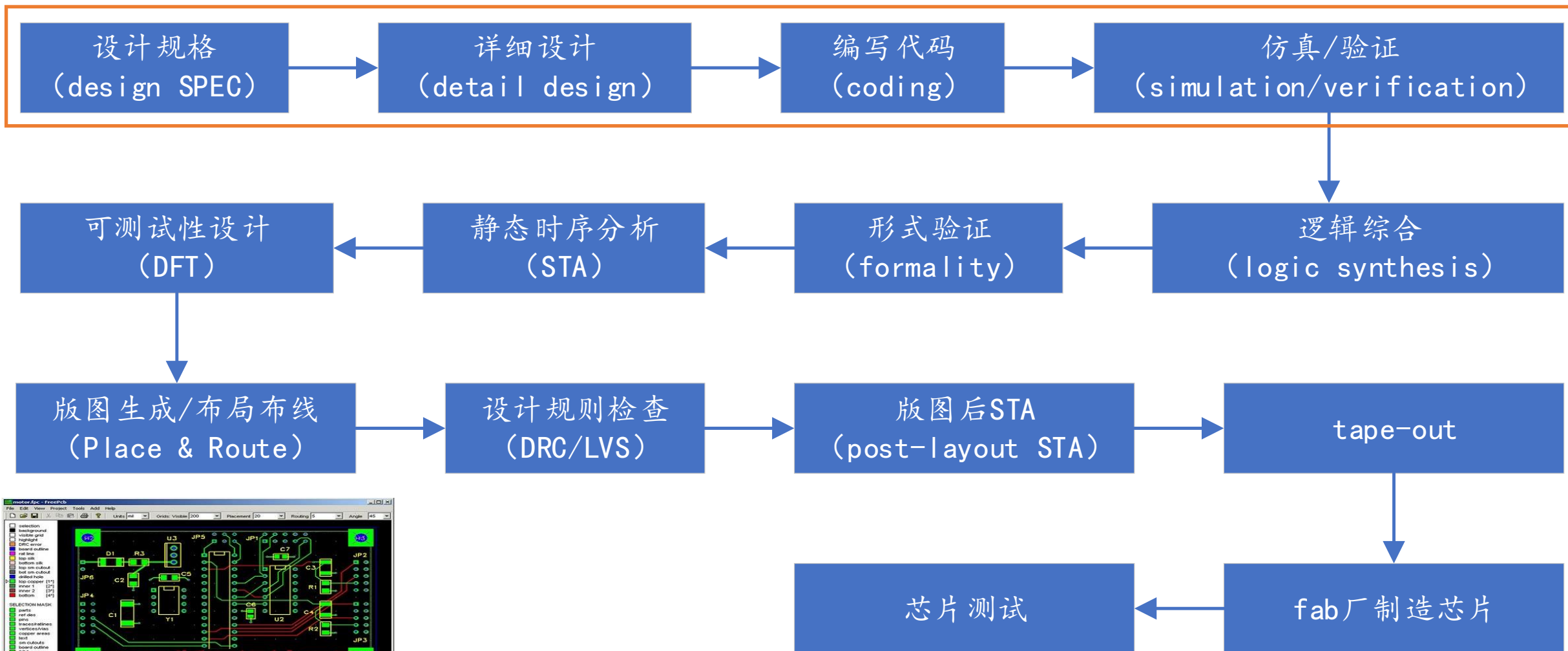
 
# Verilog的设计方法-自顶向下的结构化设计

- 从顶层模块开始，先确定好顶层模块的输入输出和内部的逻辑功能，然后逐层分解成更小的功能模块，总体的设计步骤就是“**自顶向下、模块划分、逐层细化**”，直到子模块的功能较为纯粹、单一。最终采用Verilog语言直接描述硬件行为，由逻辑综合工具自动完成从HDL到门级电路的转换。



- 模块划分


- 功能说明

描述实现的功能，框图展示系统的输入、输出、功能模块、内部数据通路和重要的控制信号（包括必要的说明）。

- 设计代码

# 设计框图

- 展示系统的**输入、输出、功能模块及说明、内部数据通路及重要的控制信号。**

 


- 系统分为3个模块：
- `clk_div`：用于时钟分频；
- `led_mem`：用于存储LED灯依次显示的序列；
- `memory_w_r`：用于控制存储器的读写，以及将读取回来的序列，显示到LED上；

流水灯框图
 
# 从“模块”开始搭电路-模块定义

- Verilog的基本设计单元是模块（module），模块的实例化建立了模块描述的层次，通过模块端口的连接，把下层模块连接到了上层模块中。
- 模块包括接口描述和逻辑功能描述两部分。（电路外特性）
- 模块定义包括4个主要部分：

端口定义、I/O说明、内部信号声明和功能定义，在module和endmodule 之间。



# 从“模块”开始搭电路-模块定义

- **module module\_name**(  
    **input** wire [width-1:0] **port\_name1**,  
    **input** wire [width-1:0] **port\_name2**,  
    **output** wire/reg [width-1:0] **port\_name3**  
); //在模块名后面的()中做端口定义和I/O说明

//内部信号声明

**wire** [width-1:0] **name1**;

**reg** [width-1:0] **name2**;

//功能定义

//用**assign**语句和**always**块描述

**endmodule**

```
module some_module (  
    input  wire      clk  ,  
    input  wire      rst_n,  
    input  wire      sel  ,  
    input  wire [3:0] addr ,  
    output reg       data  
);  
  
//模块代码  
  
endmodule
```

# 模块基本结构

---

模块声明:

**module** module\_name (port\_list); //模块名 (端口声明列表)

端口定义:

**input**[信号位宽]; //输入声明

**output** [信号位宽]; //输出声明

...

数据类型说明:

**reg** [信号位宽]; //寄存器类型声明

**wire** [信号位宽]; //线网类型声明

**parameter**; //参数声明

...

功能描述: //主程序代码

**assign**  $a=b+c$

**always@**(posedge clk or negedge reset)

*function*

*task*

...

**endmodule**

# 模块声明

---

**module** module\_name (port\_list); //模块名（端口声明列表）

- “模块名”是模块唯一的标识符，区分大小写。
- “端口列表”是由模块各个输入、输出和双向端口组成的列表。  
(input,output,inout)
- 端口用来与其它模块进行连接，括号中的列表以“,”来区分，列表的顺序没有规定，先后自由。

```
module muxtwo (out, a, b, sl);
```

```
module muxtwo (out, a, b, sl); //二选一多路选择器
    input a, b, sl;
    output out;
    reg out;
    always @( sl or a or b)
        if (! sl) out = a;
            else out = b;
endmodule
```



# 端口定义

input[信号位宽];    //输入声明

output [信号位宽];    //输出声明

inout[信号位宽];    //输入/输出端口

**input a, b, sl;**    //输入信号名

**output out;**    //输出信号名

```
module muxtwo (out, a, b, sl); //二选一多路选择器
```

```
    input a, b, sl;    //输入信号名
```

```
    output out;    //输出信号名
```

```
    reg out;
```

```
    always @( sl or a or b)
```

```
        if (! sl) out = a;
```

```
            //控制信号sl为非，输出与输入信号a一致
```

```
        else out = b;
```

```
            //控制信号sl为非，输出与输入信号b一致
```

```
endmodule
```

- **输入端口**： 模块从外界读取数据的接口，是连线类型
- **输出端口**： 模块向外界传输数据的接口，是连线**或寄存器型**
- **输入输出端口**： 可读取数据也可接收数据的端口，数据是双向的，是连线型
- 端口定义也可以写在端口声明的位置：

```
module module_name(input port1,input port2,...output port1,...);
```

# 数据类型说明

**reg [信号位宽];** //寄存器类型声明  
**wire [信号位宽];** //线网类型声明  
**parameter;** //参数声明

**reg out;** //输出信号**reg**类型


```
module muxtwo (out, a, b, sl); //二选一多路选择器
    input a, b, sl; //输入信号名
    output out; //输出信号名
    reg out;
    always @( sl or a or b)
        if (! sl) out = a;
            //控制信号sl为非, 输出与输入信号a一致
        else out = b;
            //控制信号sl为非, 输出与输入信号b一致
endmodule
```

- 模块中用到的所有信号都必须进行数据类型的定义。
- 声明变量的数据类型后, 不能再进行更改
- 在VerilogHDL中只要在使用前声明即可
- 声明后的变量、参数不能再次重新声明
- 声明后的数据使用时的配对数据必须和声明的数据类型一致
 
# 从“模块”开始搭电路-模块实例化

- 一个模块在另外一个模块中实例化，等效于实际电路中加入了被实例化的电路。
- 模块实例应用u\_x\_x表示（多次例化用序号0、1、2等表示）；

```
module_name instance_name (  
    .port_name1(data_name1),  
    .port_name2(data_name2),  
    .....);
```



```
wire      sel0 ;  
wire      sel1 ;  
wire [3:0] addr ;  
wire      data0;  
wire      data1;  
  
some_module u_some_module_0 (  
    .clk      (clk  ),  
    .rst_n    (rst_n),  
    .sel      (sel0 ),  
    .addr     (addr ),  
    .data     (data0)  
);  
  
some_module u_some_module_1 (  
    .clk      (clk  ),  
    .rst_n    (rst_n),  
    .sel      (sel1 ),  
    .addr     (addr ),  
    .data     (data1)  
);
```

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试

# 标识符

---

- 赋给对象的唯一名称，可以是字母、数字、下划线和符号“\$”的组合，且首字符只能是字母或者下划线。
- 大小写敏感。
- 注释有两种：
  - 以“/\*”开头，以“\*/”结束。      /\*这是注释\*/
  - 以“//”开头到本行结束。      //这也是注释

# 数据类型

---

- 共有19种数据类型，分为物理数据类型和抽象数据类型
- 物理数据类型：与实际硬件电路有明显的映射关系
  - `wire` (连线型)、`reg` (寄存器型)、`memory` (存储器型) 等
- 抽象数据类型：用于进行辅助设计和验证的数据类型
  - 整型`integer`、时间型`time`、实型`real`、参数型`parameter` 等
- 数据类型还可分为常量和变量
  - 常量：数字、参数型`parameter`
  - 变量：`wire` (连线型)、`reg` (寄存器型)、`(memory)` 存储器型等

# 常量—数字

---

- 整数：
  - 二进制 (b或B)、十进制 (d或D)、十六进制 (h或H)、八进制 (o或O)
  - 表达方式：
    - $\langle \text{位宽} \rangle \langle \text{进制} \rangle \langle \text{数字} \rangle$
    - $8'b10101100$  // 位宽为8的数的二进制表示, 'b表示二进制
    - $8'ha2$  // 位宽为8的数的十六进制表示, 'h表示十六进制
    - 没有数字位宽采用默认位宽 (这由具体的机器系统决定, 但至少32位)
    - 在 $\langle \text{数字} \rangle$ 这种描述方式中, 采用默认进制 (十进制)



# 数字


- 下列表达式的位模式是什么？写出其具体的二进制表示值

- 7'o44,
- 'Bx0,
- 5'bx110,
- 'hA0,
- 10'd2,
- 'hzF

Verilog描述	实际的二进制值
7'o44	100100
'Bx0	x0
5'bx110	xx110
'hA0	10100000
10'd2	0000000010
'hzF	zzzz1111

# 四种逻辑值


- Verilog语言规定了4种基本的逻辑值

 


低电平、逻辑0、“假”、接地



高电平、逻辑1、“真”

 


不确定或未知的逻辑状态

 

高阻态（一般情况，电路分析时可做开路理解。）


# wire型

- 硬件电路中元件之间实际连线的抽象

 

- 当一个wire 类型的信号没有被驱动时，缺省值为Z(高阻)。
- 信号没有定义数据类型时，缺省为 wire 类型。

# reg型

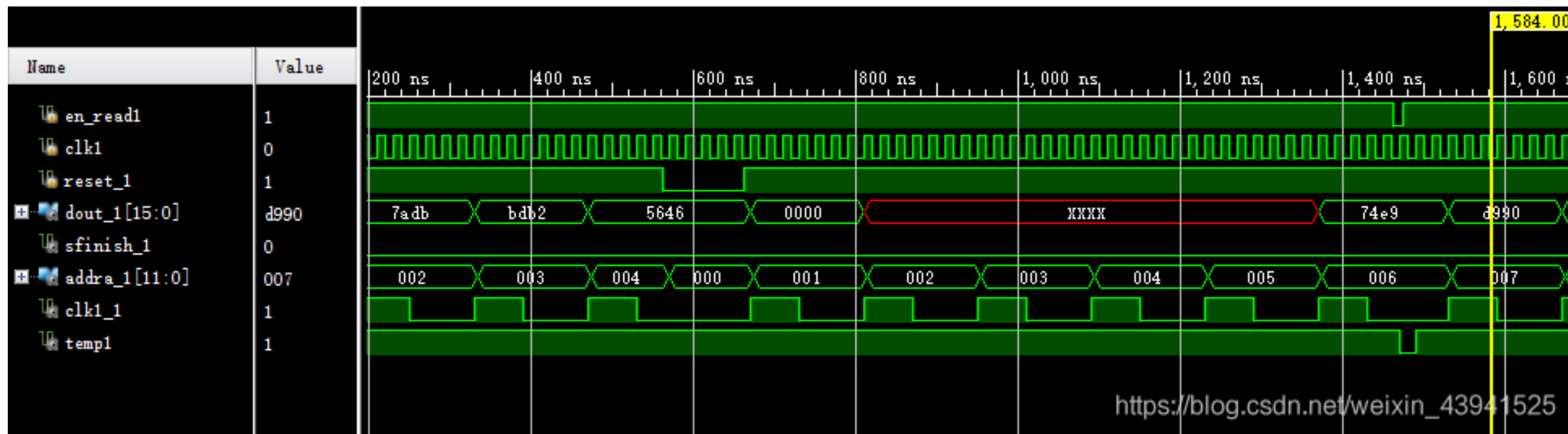

- reg类型要在reset的时候赋初值，没有赋值情况下默认为不定态。
- reg型和wire型的区别：
  - reg型保持最后一次赋值
  - wire型需要持续的驱动

# 参数型 (parameter)


---

- 定义格式：
  - `parameter 参数名1=表达式1, ..., 参数名n=表达式n;`
  - `parameter length=32, weight=16;` // 定义了两个参数
  - 其中: 表达式既可以是常数, 也可以是表达式。
  - 参数定义完后, 程序中所有的参数名将被替换为相应的表达式。
- 属于常量, 常用来定义延迟时间和变量的位宽。
- 在模块或实例引用时, 可通过参数传递改变在被引用模块或实例中已定义的参数。
 
# 参数型 ( parameter )

```
module TOP (NewA, NewB, NewS, NewC);  
input  NewA, NewB;  
output NewS, NewC;  
defparam Ha1.OR_DELAY=5, //实例Ha1中的参数OR_DELAY。  
        Ha1.AND_DELAY=2; //实例Ha1中参数的AND_DELAY。  
HA Ha1(NewA, NewB, NewS, NewC);  
endmodule
```


```
module HA(A,B,S,C);  
input  A,B;  
output S,C;  
parameter AND_DELAY=1,  
        OR_DELAY=2;  
assign #OR_DELAY  S=A+B;  
assign #AND_DELAY C=A&B;  
endmodule
```


 
# 参数型 ( parameter )

---

```
module TOP3(NewA,NewB,NewS,NewC);  
input NewA, NewB;  
output NewS,NewC;  
HA #(5,2) Ha1 (NewA, NewB, NewS, NewC);  
//第1个值5赋给参数AND_DELAY, 该参数在模块HA中说明。  
//第2个值2赋给参数OR_DELAY, 该参数在模块HA中说明。  
endmodule
```



# 数据类型声明

---

**reg** [width-1:0] 变量名1, 变量名2;      //reg型声明

**wire** [width-1:0] 变量名1, 变量名2;      //wire型声明


**parameter** 参数名1=表达式1, 参数名2=表达式2 ;      //参数声明

- 模块中用到的所有信号都必须进行数据类型的声明。
- 在Verilog HDL中变量和参数只要在使用前声明即可。
- 声明变量的数据类型后，不能再更改（不能再次重新声明）。
- 声明后的数据使用时的配对数据必须和声明的类型一致。


 
# 如何选择正确的数据类型？

- 端口：(input、output)
- 可以由reg或wire连接驱动，但它本身只能驱动wire连接。



- 变量：
- assign赋值语句左侧数据类型，必须是wire类型；
- 过程块（always块 或 initial块）中被赋值的左侧数据类型，必须把它声明为reg类型变量。

# 如何选择正确的数据类型？

模块U:

```
module U(  
  output wire Y,  
  input wire A, B);
```

//功能描述


```
endmodule
```

顶层模块: module top(  
 端口定义  
);

```
wire y;  
reg a, b;
```

```
U u1(  
  .Y(y),  
  .A(a),  
  .B(b)  
);
```

```
//其他逻辑  
endmodule
```

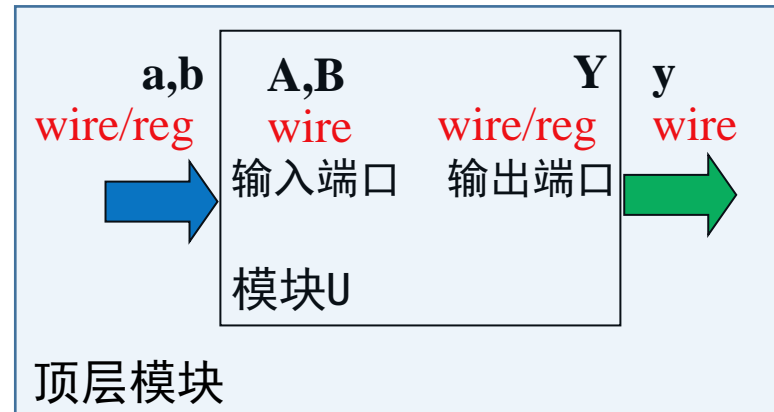




模块实例化不是参数传递

模块端口与外部信号按照其名字进行连接

# 如何选择正确的数据类型？

---

- 在过程块（always initial）中对变量赋值时，忘了把它定义为寄存器类型（reg）或已把它定义为连接类型了（wire）
  - 把实例的输出连接出去时，把它定义为寄存器类型
  - 把模块的输入信号定义为寄存器类型。
- 这是经常犯的三个错误！！

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和循环语句
- 模块的测试

# 运算符

---

- 按功能分为以下几类：

① 算术运算符： +, -, \*, /, %

② 逻辑运算符： &&, ||, !

③ 位运算符： ~, |, ^, &, ^~

④ 赋值运算符： =, <=

⑤ 关系运算符： >, <, >=, <=

⑥ 条件运算符： ? :

⑦ 移位运算符： <<, >>

⑧ 拼接运算符： { }

⑨ 等式运算符： ==, !=, ===, !==

# 运算符—续

---

- **算术运算符：** +, -, \*, /, %
  - 在进行整数的除法运算时，结果要略去小数部分，只取整数部分；
  - 进行取模运算时（%，亦称求余运算符），结果的符号位采用模运算符中第一个操作数的符号。
  - 在进行算术运算时，如**有一个操作数为不确定值x**，则结果也为不确定值x。
- **逻辑运算符：** &&, ||, !
  - &&和||是双目运算符，**优先级别低于关系运算符**，而 ! 高于算术运算符。
- **位运算符：** ~, |, ^, &, ^~
  - 在不同长度的数据进行位运算时，系统会自动的将两个数右端对齐，位数少的操作数会在相应的高位补0，**两个操作数按位进行操作**。

# 运算符—续

- **关系运算符：**  $>$  ,  $<$  ,  $>=$  ,  $<=$ 
  - 如果关系运算是假的，则返回值是0，如果关系是真的，则返回值是1。
  - 关系运算符的优先级别低于算数运算符。如：  $a < \text{size} - 1$  等同于  $a < (\text{size} - 1)$
  - 如果**某个操作数值不定**，则关系是模糊的，返回值是不定值。
- **移位运算符：**  $<<$  ,  $>>$ 
  - $a >> n$  其中  $a$  代表要进行移位的操作数， $n$  代表要移几位。这两种移位运算都用0来填补移出的空位。如果操作数已经定义了位宽，则进行移位后操作数改变，但是其**位宽不变**。
- **拼接运算符：**  $\{ \}$ 
  - $\{\text{信号1的某几位}, \text{信号2的某几位}, \dots, \text{信号n的某几位}\}$  将某些信号的某些为列出来，**中间用逗号分开**，最后用大括号括起来表示一个整体的信号。在位拼接的表达式中**不允许存在没有指明位数的信号**。
  - $\{a, b[3:0], w\}$  // 等同于  $\{a, b[3], b[2], b[1], b[0], w\}$

# 运算符—续

## 拼接运算符：{ }

### 实例

```
A = 4'b1010 ;  
B = 1'b1 ;  
Y1 = {B, A[3:2], A[0], 4'h3 }; //结果为Y1='b1100_0011  
Y2 = {4{B}, 3'd4}; //结果为 Y2=7'b111_1100  
Y3 = {32{1'b0}}; //结果为 Y3=32h0, 常用作寄存器初始化时匹配位宽的赋初值
```

## 条件运算符：? :

### 实例

```
assign hsel = (addr[9:8] == 2'b00) ? hsel_p1 :  
               (addr[9:8] == 2'b01) ? hsel_p2 :  
               (addr[9:8] == 2'b10) ? hsel_p3 :  
               (addr[9:8] == 2'b11) ? hsel_p4 ;
```



# 运算符—续

- 等式运算符：==, !=, ===, !==
  - ==, !=: X和Z进行比较时为X
  - ===, !==: 操作数相同结果为1，常用于case表达式的判别。

===	0	1	x	z		==	0	1	x	z
0	1	0	0	0		0	1	0	x	x
1	0	1	0	0		1	0	1	x	x
x	0	0	1	0		x	x	x	x	x
z	0	0	0	1		z	x	x	x	x

# 运算符优先级

!	~		
*	/	%	
+	-		
<<	>>		
<	<=	>	>=
=	=	!=	==
&			
^	^~		
&&			
?:			

高 优 先 级 别



低 优 先 级 别


# 逻辑门的描述

	Verilog描述	逻辑表达式
与门	$F = A \& B ;$	$F=AB$
或门	$F = A \mid B ;$	$F=A+B$
非门	$F = \sim A ;$	$F=A'$
与非门	$F = \sim (A \& B);$	$F=(AB)'$
或非门	$F = \sim (A \mid B);$	$F=(A+B)'$
与或非门	$F = \sim((A \& B) \mid (C \& D));$	$F=(AB+CD)'$
异或门	$F = (A \wedge B);$ $F = (\sim A \& B) \mid (A \& \sim B);$	$F=A \oplus B$ $F=A'B+AB'$
同或门	$F = (A \wedge \sim B);$ $F = \sim (A \wedge B);$ $F = (\sim A \& \sim B) \mid (A \& B);$	$F=(A \oplus B)'$ $F=A'B'+AB$

# 逻辑门的描述

```
assign a=8'haa;  
assign b=8'hff;  
assign  
c_out=a&b;
```

```
assign  
c_out2=a&&b;
```

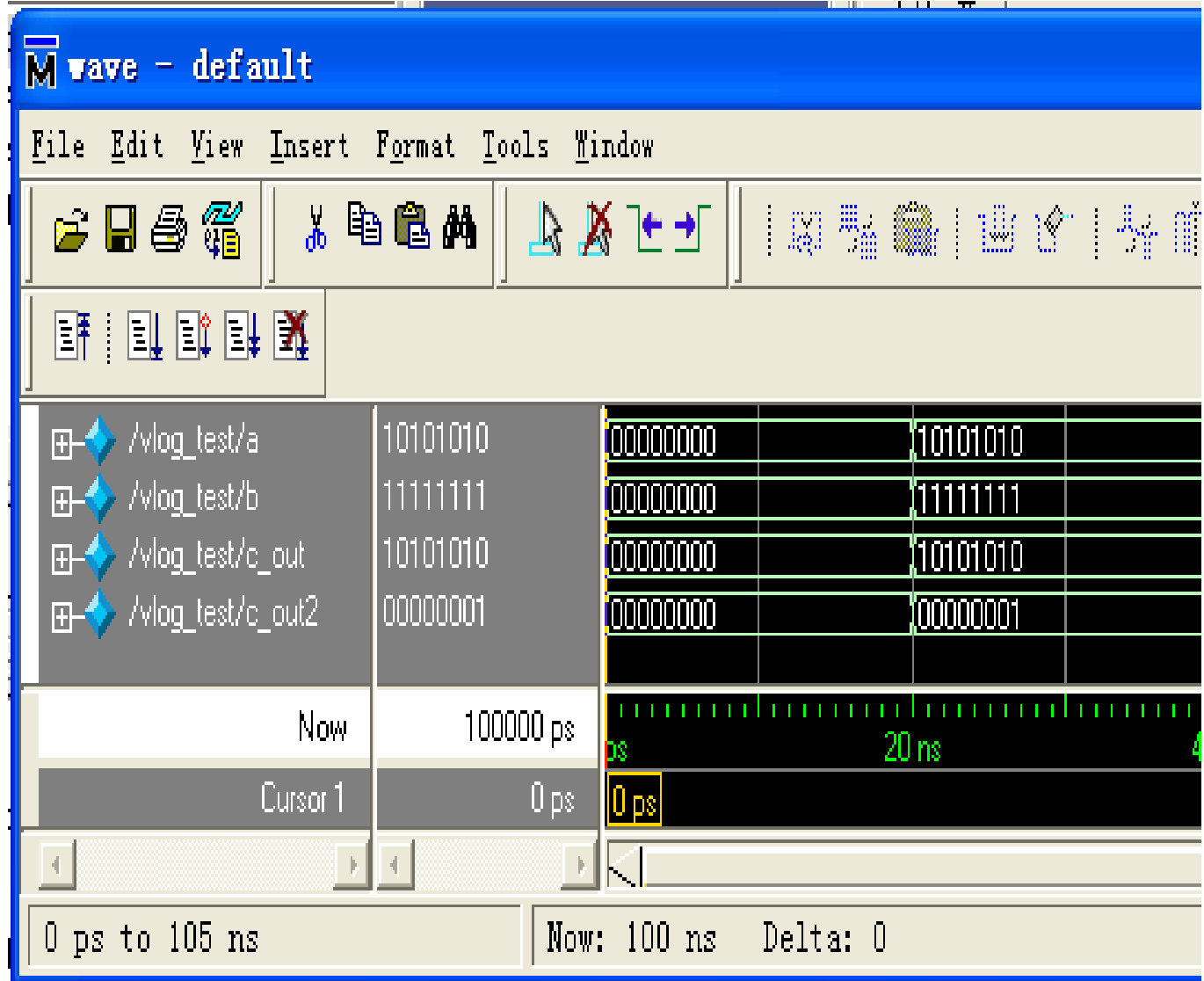

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和循环语句
- 模块的测试

# 赋值语句

---

- 在Verilog中，变量是不能随意赋值的，需要使用**连续赋值语句**或**过程赋值语句**。
- assign称为**连续赋值**；
- 过程块initial或always中的赋值称为**过程赋值**。

# 连续赋值语句

---

- 语法格式： `assign 变量名 (wire类型) =赋值表达式;`

例：

```
wire [7:0] a , b , c, d;  
assign a = 8' b00001111;  
assign b = a;  
assign c[3:0] = d[3:0];  
assign d = ~a&b;
```

- 对应到电路中 —> 导线;
- 左侧数据类型必须是`wire`型数据;
- 描述组合电路，每条`assign`赋值语句相当于一个逻辑单元;
- 右侧任何信号的变化都会激活该语句，使其被立即执行一次，所有右值都是敏感信号;
- 各个`assign`赋值语句之间是并发的关系;
- 在过程块 (`initial/always`) 外面。

# 连续赋值语句

---

● 变量（标量）

```
wire a , b ;  
assign a = b ;
```

● 向量中某一位


```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3] = b[3] ;
```

● 向量

```
wire [7:0] a , b ;  
assign a = b ;
```

● 向量中某几位
 
```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3:2] = b[3:2] ;
```





# 连续赋值语句举例

---

```
module  FA_Df (A, B, Cin, Sum, Cout) ;  
input  A, B, Cin;  
output Sum, Cout ;  
  
assign Sum = A ^B ^Cin;  
assign Cout = (A & Cin) | (B & Cin) | (A & B) ;  
endmodule
```

在本例中，有两个连续赋值语句。这些赋值语句是**并发的**，与其书写的顺序无关

# 连续赋值语句

```
wire [7:0] wire_a;  
wire [7:0] wire_b;  
reg [7:0] reg_a;  
wire [7:0] wire_y1;  
wire [7:0] wire_y2;  
wire [7:0] wire_y3;  
wire [7:0] wire_y4;  
wire [7:0] wire_y5;  
wire [7:0] wire_y6;
```

一些常用的基础逻辑门

```
assign wire_b = wire_a;  
assign wire_a = reg_a;  
assign wire_y1 = ~wire_a; //取反  
assign wire_y2 = wire_a & wire_b; //与  
assign wire_y3 = wire_a | wire_b; //或  
assign wire_y4 = wire_a ^ wire_b; //异或  
assign wire_y5 = ~(wire_a & wire_b); //与非  
assign wire_y6 = ~(wire_a | wire_b); //或非
```

# 过程赋值语句

---

- 只能出现在过程块中（initial/always）；
- 过程赋值语句中：没有关键词“assign”；
- 左侧数据类型必须是reg类型的变量；
- 每条过程赋值语句之间是顺序执行的关系。
- 包括阻塞赋值（运算符=）和非阻塞赋值（运算符<=）

# 阻塞赋值与非阻塞赋值

---

- **阻塞（Blocking）赋值方式**

- 符号 “=” ， 如  $b = a$  ；
- 在同一个always 中，一条阻塞赋值语句如果没有执行结束，那么该语句后面的语句就不能被执行，即被“阻塞”。
- 使用在触发事件为电平敏感信号的always块中，描述组合逻辑电路

- **非阻塞赋值（Non-Blocking）赋值方式**

- 符号 “<=” ， 如  $b <= a$  ；
- 使用在触发事件为时钟边沿的always块中，描述时序逻辑电路


# 阻塞赋值与非阻塞赋值

---


- 阻塞（Blocking）赋值方式（如 $b = a$  ; ）
  - 赋值语句执行完后，块才结束；
  - $b$ 的值在赋值语句执行完后**立刻就改变**。
- 非阻塞（Non\_Blocking）赋值方式（如 $b \leq a$  ; ）
  - 块结束后才完成赋值操作；
  - $b$ 的值**并不是立刻就改变**。
 
# 阻塞赋值与非阻塞赋值

```
module bloc(clk, a, b);  
  input clk, a;  
  output b; reg b;  
  reg y;  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    y=a;  
    b=y;  
  end  
endmodule
```


 
```
module nonbloc(clk, a, b);  
  input clk, a;  
  output b; reg b;  
  reg y;  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    y<=a;  
    b<=y;  
  end  
endmodule
```



# 如何区分阻塞赋值与非阻塞赋值？

---

- 时序逻辑
  - 一定用非阻塞赋值 “<=”, 只要看到敏感列表有posedge就用 “<=”。
- 组合逻辑
  - 一定用 “=”, 只要敏感列表没有posedge就用 “=”。
- 时序逻辑和组合逻辑分成不同的模块
  - 即一个always模块里面只能出现非阻塞赋值 “<=”或者 “=”。

# 连续赋值与过程赋值的比较

	过程赋值	连续赋值
assign	<b>无assign</b> (过程性连续赋值除外)	<b>有assign</b>
符号	使用 “=”， “<=”	只使用 “=”
位置	在always语句或initial语句中 均可出现	不可出现于always语句和initial语句
执行条件	与周围其他语句有关	等号右端操作数的值发生变化时
用途	驱动寄存器	驱动线网



# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和循环语句
- 模块的测试

# 过程块

- 过程块有两种：

- always块

- 循环执行。
    - 满足触发条件则执行。
    - 一个模块中有多个always块时，可以并行进行。

```
always @(*)begin
    sum = a + b;
    //其他代码
end
```

- initial块

- 只能执行一次。
    - 不带触发条件。
    - 通常用于仿真模块。

```
initial begin
    c=1' b0;
    //其他代码
end
```

# always块

- 格式如下：

```
always @ (<敏感信号列表>)
begin
    //过程赋值
    //if-else、case选择语句
    //for、while等循环块
end

module reg_adder (
    input wire [2: 0] a, b,
    output wire [3: 0] out
);
    always @(a or b) //a或b发生变化，执行
        sum = a + b;
endmodule
```

- always语句通常带触发条件，触发条件被写在敏感信号列表中，只有当触发条件满足条件或发生变化时，其后的”begin-end”块语句才能执行。
- 敏感信号可分为两种：电平敏感、边沿敏感，敏感信号列表中可以有多个信号，用关键字or连接。
- 用关键字posedge和negedge限定信号敏感边沿。
- 既可以描述组合逻辑电路也可以描述时序逻辑电路。

# 组合逻辑的Verilog描述-always块

- 使用触发事件为电平敏感信号的always块
- 使用always块描述组合逻辑电路时，需用阻塞赋值
- 将always模块中使用到的所有输入信号和条件判断信号都列在敏感信号列表中（建议使用\*）

//3-8译码器

```
always @ (*) begin
    if (enable) begin
        case (switch)
            3'h0 : decoder_38 = 8'hfe;
            3'h1 : decoder_38 = 8'hfd;
            3'h2 : decoder_38 = 8'hfb;
            3'h3 : decoder_38 = 8'hf7;
            3'h4 : decoder_38 = 8'hef;
            3'h5 : decoder_38 = 8'hdf;
            3'h6 : decoder_38 = 8'hbf;
            3'h7 : decoder_38 = 8'h7f;
            default : decoder_38 = 8'hff;
        endcase
    end
else decoder_38 = 8'hff;
end
```

# 组合逻辑的Verilog描述

---

- 组合逻辑电路是任意时刻的输出仅仅取决于**该时刻的输入**，与电路原来的状态无关，电路中**不包含记忆元件**。
- 组合逻辑的电路行为，通常采用两种常用的RTL 级描述方式。

**使用**assign**关键字描述的赋值语句**

**使用触发事件为电平敏感信号的**always**块**

# initial块

---

- 格式如下:

```
Initial
begin
    语句1;
    语句2;
    .....
    语句n;
end
```

```
initial
begin
    #20 begin a = 0;b = 0; cin= 1;end
    #20 begin a = 0;b = 1; cin= 0;end
    #20 begin a = 0;b = 1; cin= 1;end
    #20 begin a = 1;b = 0; cin= 0;end
    #20 begin a = 1;b = 0; cin= 1;end
    #20 begin a = 1;b = 1; cin= 0;end
end
```

- **begin\_end**为顺序块，用来标识顺序执行的语句。

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件运算符
- 模块的测试

# 条件语句

---

- 必须在**过程块**中使用

- 条件语句：

if语句：

```
if (条件表达式1)
    语句块1;
else if(条件表达式2)
    语句块2;
.....
else
    语句块n;
```

**语句块超过1条语句使用begin...end**


case语句：

```
case (条件表达式)
    分支1: 语句块1;
    分支2: 语句块2;
    .....
    default: 语句块n;
endcase
```


 
# 条件语句-if语句

```
module buried_ff(c,b,a);  
input a,b;  
output c;  
reg c;  
  
always @(a or b)  
begin  
    if ((b=1)&&(a==1)) c=1;  
end  
endmodule
```



如何改正错误?

# 条件语句-case语句

---

- case (条件表达式)

分支1: 语句块1;

分支2: 语句块2;

.....

**default:** 语句块n;

endcase

例: reg [2:0] cnt;

case(cnt)

3'b000:q=q+1;

3'b001:q=q+2;

default:q=q;


endcase

- case语句的所有表达式值的**位宽必须相等**
- 语句中**default一般不要缺省**。在“always”块内，如果给定条件下变量没有赋值，这个变量将保持原值（生成一个**锁存器**）
- 分支表达式中可以存在**不定值x**和**高阻值z**
  - 如2'b0x，或2'b0z
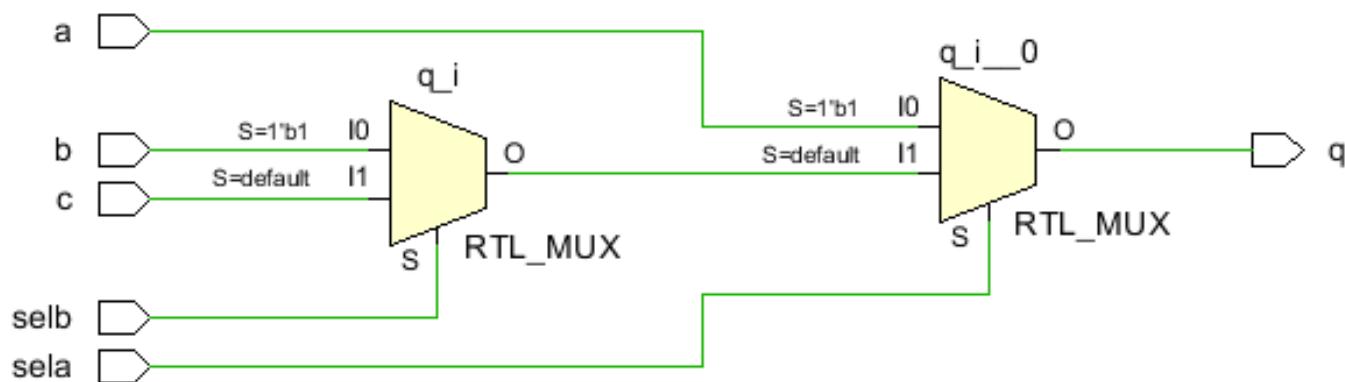
# 条件语句if...else与case的区别


- if生成的电路是串行，是有优先级的编码逻辑；

```
always @ * begin
    if(sela)
        q = a;
    else if(selb)
        q = b;
    else
        q = c;
end
```



- case生成的电路是并行的，各种判定情况的优先级相同。
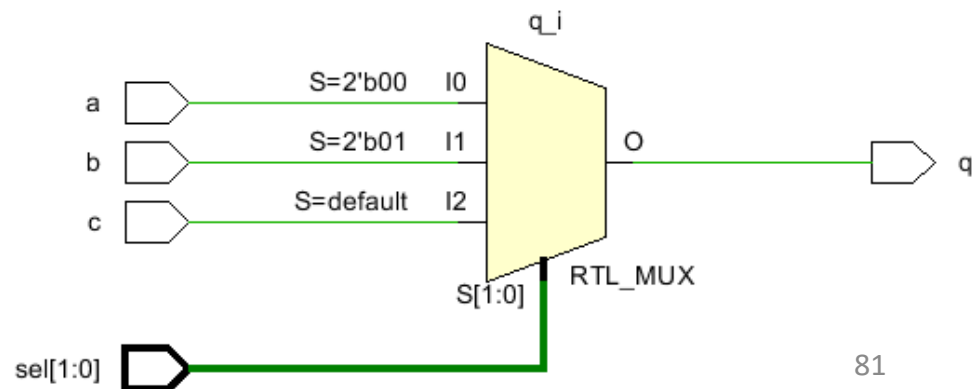
```
always @ * begin
    case(sel)
        2'b00: q = a;
        2'b01: q = b;
        default: q = c;
    endcase
end
```



# 条件语句if与case的区别

---


- if 生成的电路是**串行**的，是有优先级的编码逻辑；
- case生成的电路是**并行**的，各种判定情况的优先级相同。
  
- if 生成的电路**延时较大**，占用硬件资源少；
- case生成的电路**延时较短**，占用硬件资源多。

# 条件运算符

- <条件表达式>?<条件为真>:<条件为假>;

```
assign q = (sela==1'b1)?a:((selb==1'b1)?b:c);
```
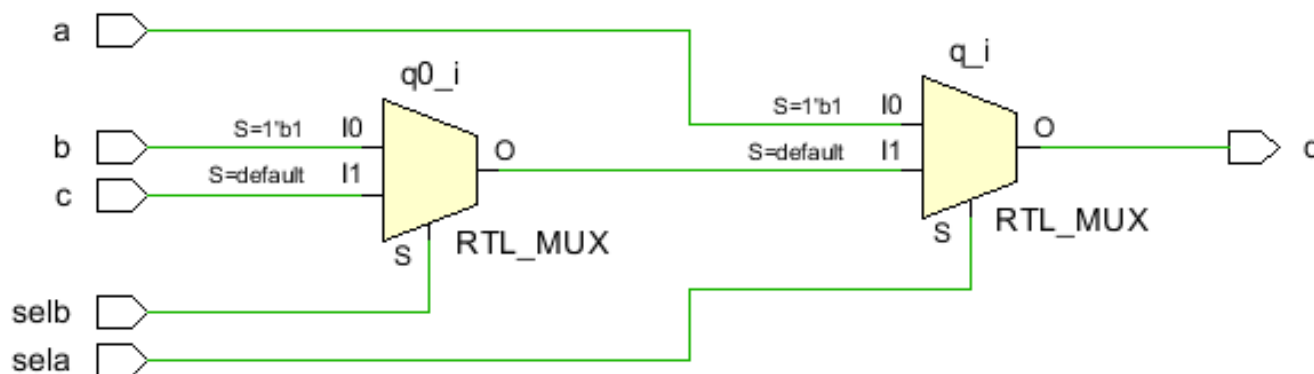
```
always @ * begin
    if(sela)
        q = a;
    else if(selb)
        q = b;
    else
        q = c;
end
```



# 什么样的Verilog描述会生成锁存器

- 只发生在组合逻辑电路中

- 1、if...else...语句没有else

```
always @ (*) begin
    if (d_en) q = d;
end
```

- 2、case语句没有default

- 锁存器的危害:

- 使静态时序分析变得非常复杂
  - 对毛刺敏感，不能异步复位，所以上电以后处于不确定的状态;

```
reg q;
always @ (*) begin
    if (d_en) q2 = d;
    else      q2 = 1'h0;
end

always @ (*) begin
    case (cnt[1:0])
        2'b00 : q = d1;
        2'b01 : q = d2;
        2'b10 : q = d3;
    endcase
end
```

# Verilog硬件描述语言


---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件运算符
- 模块的测试
 
# Testbench

---

- 测试平台 (test bench) 是一个无输入，有输出的顶层调用模块。
- 一个简单的测试平台包括：
  - 产生激励信号；
  - 实例化待测模块，并将激励信号加入到待测模块中。





# Testbench-组合逻辑

```
`timescale 1ns/1ps //1ns表示延时单位, 1ps表示时间精度
module decoder_38_sim();
    reg [2:0] data_in;    // 3位二进制输入
    reg [2:0] en;        // 3位控制信号输入
    wire [7:0] data_out;  // 8位输出


    decoder_38 d_38(
        .data_in(data_in),    // 结合自己的实现完成实例化
        .en(en),
        .data_out(data_out)
    );

    initial
    begin
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b000; end // 构造输入激励信号
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b001; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b010; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b011; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b100; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b101; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b110; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b111; end
        #5 begin en = 3'b101; data_in = 3'b000; end //使能端无效
        #5 $stop ; // 立即结束仿真
    end
endmodule
```

- 仿真模块没有输入、输出端口
- 激励信号数据类型要求为`reg`，以便保持激励值不变，直至执行到下一跳激励语句为止
- 输出信号数据类型要求为`wire`，以便能随时跟踪激励信号的变化
- `initial`块只能执行一次，不带触发条件，通常用于仿真模块。

# 仿真分析

## ■ 3-8译码器仿真波形

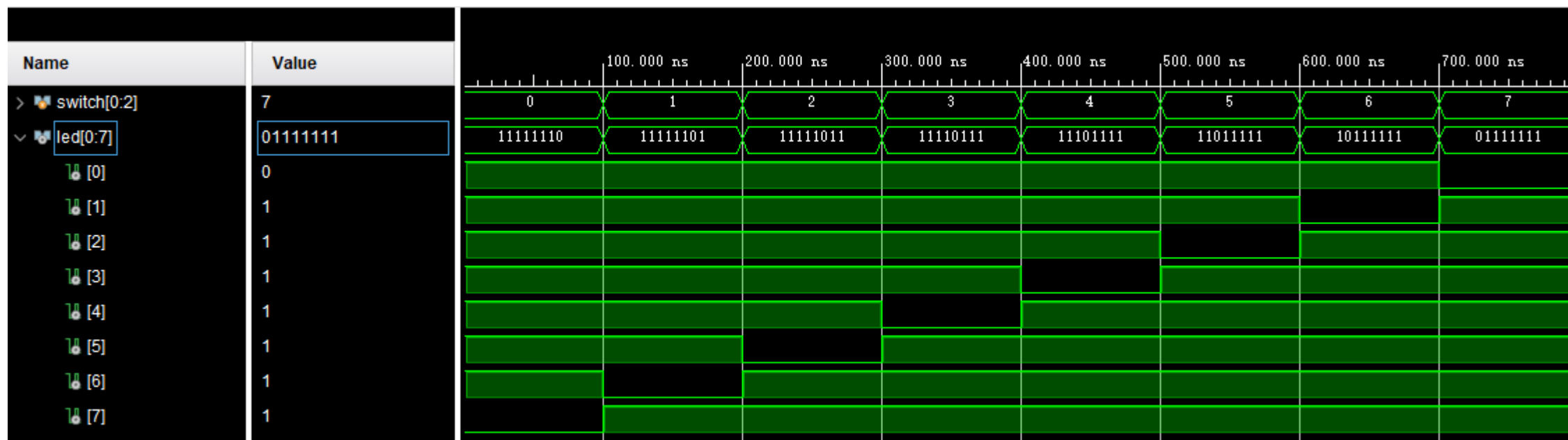

- 100ns 时，switch 信号由1' b000变为了 1' b001，led输出为8' b11111101（低电平有效）；
- 200ns 时，switch 信号由1' b001变为了 1' b010，led输出为8' b11111011（低电平有效）；

■ .....

# 本章要点

---

- Verilog语言概述：

行为级描述、结构级描述

RTL与可综合

- 模块定义与模块实例化

- 组合逻辑的Verilog描述

- Testbench模块