



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期： 2023 秋季

课程名称： 数字逻辑设计（实验）

实验名称： 简易计算器

实验性质： 综合设计型

实验学时： 6 地点： T2615

学生班级： 计科 5 班

学生学号： 220110515

学生姓名： 金正达

评阅教师： _____

报告成绩： _____

实验与创新实践教育中心制


2023 年 11 月

设计的功能描述

该简易计算器实现了

- (1) 两位十进制正整数的加、减、乘、除运算，可以进行连续计算；
- (2) 实时在数码管上显示四位键盘输入，在数码管上显示计算结果；
- (3) 保存当前计算结果，至多存储上四个计算结果；
- (4) 通过按键进行上翻上一个计算结果和下翻下一个计算结果，上翻下翻的结果可以进一步用于连续计算。

系统功能详细设计

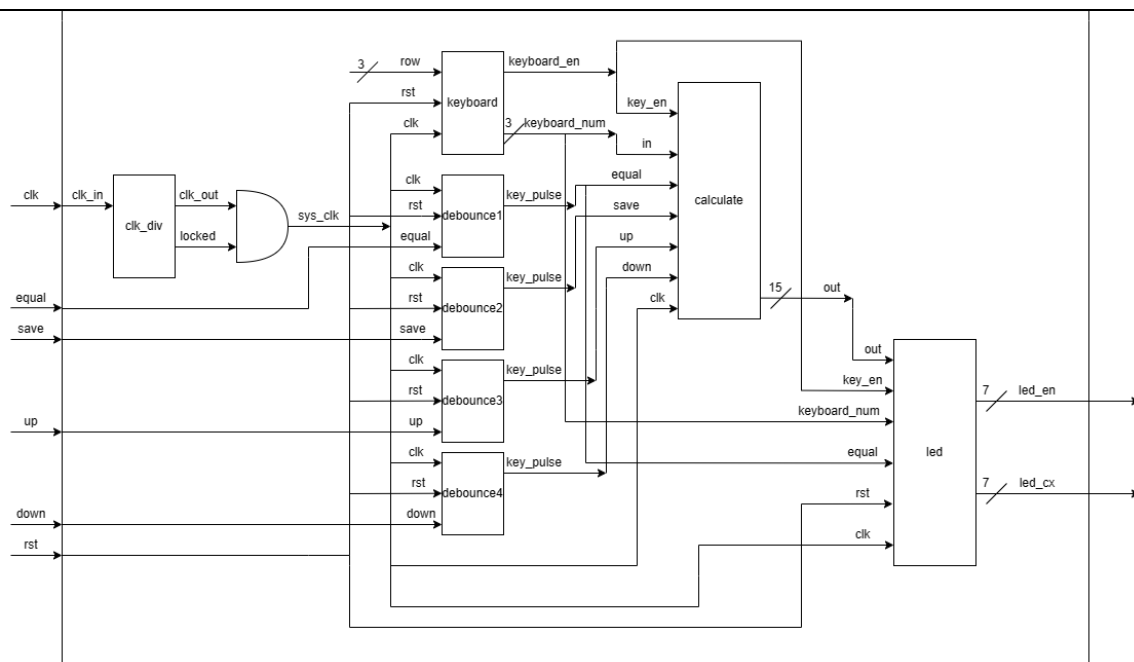

读取输入键盘模块功能集中，计算模块专注于计算出结果，数码管控制模块主要处理数码管显示，按键消抖模块只处理按键抖动，这样划分有利于各个部分的抽象，对外部仅暴露其接口，以便于更高效的开发，同时也利于模块的复用。

clk_div 模块为每个模块提供时钟信号，其输出 **sys_clk** 作为每个模块的时钟信号输入；**debounce** 模块为各个按键处理抖动，将消抖后的按键

信号输入 `calculate` 和 `led` 模块；`keyboard` 模块读取键盘输入，提供按键使能信号 `keyboard_en` 和输入按键信号 `keyboard_num` 给 `calculate` 模块和 `led` 模块；`calculate` 模块根据输入计算出结果 `out` 提供给 `led` 模块；`led` 模块根据提供的按键信号和计算结果，输出数码管使能信号 `led_en` 和数码管驱动信号 `led_cx`。

模块设计与实现

(1) `clk_div` 模块

功能：该模块用于内置时钟降频，实现将 100MHz 时钟降频为 20MHz 时钟。

输入信号：`clk_in1`（内置 100MHz 时钟信号）

输出信号：`clk_out1`（20MHz 时钟信号），`locked`（PLL 锁定信号）

(2) `debounce_button` 模块

功能：实现按键消抖

输入信号：`clk`（时钟信号），`rst`（复位信号），`key`（需要消抖的按键信号）

输出信号：`key_pulse`（消抖后的按键信号）

设计思路：采用计时消抖法。

实现逻辑：检测到按键被按下之后，开始计时，一段时间之后开始采样按键信号，即可消除按键前抖动的影响。

关键代码：

```

14         always @(posedge clk or posedge rst) begin
15             if (rst) begin //复位
16                 key_last <= 1'b0;
17                 key_now <= 1'b0;
18                 key_pulse <= 1'b0;
19             end
20             else begin
21                 if (key_last == key_now) begin //实时检测按键状态
22                     key_now <= key;
23                     key_last <= key_now;
24                     key_pulse <= 0;
25                     cnt <= 32'd1;
26                 end
27                 else begin
28                     if (cnt >= 32'd15000) begin //计时完成, 开始采样信号
29                         key_pulse <= key_now & ~key_last;
30                         key_now <= key;
31                         key_last <= key_now;
32                     end
33                     else //计时
34                         cnt <= cnt + 32'd1;
35                 end
36             end
37         end

```

(3) keyboard 模块

功能：读取键盘按键信号

输入信号：clk（时钟信号），rst（复位信号），row（行扫描信号）

输出信号：col（行扫描信号），keyboard_en（键盘按键使能号），

keyboard_num（键盘输入）

设计思路：采用列扫描法

实现逻辑：采用计数器，计数一段时间后进行列扫描信号的移位。

关键代码：

```

27     always @(posedge clk or posedge rst) begin
28         if (rst == 1) col <= 4'b1111;
29         else if (col == 4'b1111) col <= 4'b1110;
30         else if (cnt_end) col <= {col[2:0], col[3]};
31     end

```

产生列扫描信号。

(4) calculate 模块

功能：实现二位十进制正整数的加、减、乘、除及连续运算，其内置 save_nums 模块实现了计算结果的存储和上翻下翻结果。


输入信号：clk（时钟信号），rst（复位信号），key_en（键盘按键使能信号），equal（等于按键信号），save（保存按键信号），up（上翻按键信号），down（下翻按键信号）

输出信号：in（键盘输入），out（计算结果输出）

设计思路：采用状态机实现

实现逻辑：S0 为初始状态，编码为 3'd0；S1 为读取第一个数的一位状态，编码为 3'd1；S2 为读取操作符状态，编码为 3'd2；S3 为读取到第一个数的两位数状态，编码为 3'd3；S4 为读取到第二个数一位数的状态，编码为 3'd4；S5 为读取到第二个数两位数的状态，编码为 3'd5；S6 为计算状态，编码为 3'd6。

状态转移图：

 

状态转移判断主要代码如下：

```
48     always @(*) begin
49         case (current_state)
50             S0: if(key_en) begin
51                 if (in <= 9) next_state = S1;
52                 else next_state = S2;
53             end
54             else next_state = S0;
55             S1: if (key_en) begin
56                 if (in <= 9 ) next_state = S3;
57                 else next_state = S2;
58             end
59             else next_state = S1;
60             S2: if(key_en && in <= 9) next_state = S4;
61             else next_state = S2;
62             S3: if (key_en) next_state = S2;
63             else next_state = S3;
64             S4: if(key_en) begin
65                 if (in <= 9) next_state = S5;
66             end
67             else if (equal) next_state = S6;
68             else next_state = S4;
69             S5: if(equal) next_state = S6;
70             else next_state = S5;
71             S6: if (cnt_end) next_state = S0;
72             else next_state = S6;
73             default : next_state = S0;
74         endcase
75     end
```

例如，在 S0 状态，判断是否有输入，若有按键被按下，则判断输入是否小于等于 9，是则转 S1，否则转 S2，若无按键被按下，则保持 S0。其余状态转移类似。

状态输出主要代码如下：

```

case(current_state)
S0: if(key_en) begin
    if (in <= 9) num1 <= in;
    else begin
        op <= in;
        num1 <= last_out;
    end
end
S1: if (key_en) begin
    if (in <= 9 ) num1 <= num1 * 10 + in;
    else op <= in;
end
S2: if(key_en && in <= 9) num2 <= in;
S3: if(key_en) op <= in;
S4: if(key_en && in <= 9) num2 <= num2 * 10 + in;
S6: begin
    case (op)
        4'ha: result <= num1 + num2;
        4'hb: result <= num1 - num2;
        4'hc: result <= num1 * num2;
        4'hd: result <= num1 / num2;
        default : result <= result;
    endcase
end
default: result <= result;
endcase

```

例如，在 S0 状态，若按键被按下，判断按键输入是否小于等于 9，是则读取第一个操作数，否则读取操作符且将第一个操作数置为上一次的计算结果。在 S6 状态，根据所读取的操作符进行相应的计算。其余状态类似。

(5) save_nums 模块

功能：实现至多四个计算结果的储存，并且可以上翻下翻之前的计算结果。


输入信号：clk（时钟信号），rst（复位信号），equal（等于按键信号），save（保按键信号），up（上翻按键信号），down（下翻按键信号），resut（计算结果）

输出信号：last_out（输出结果）

设计思路：采用状态机实现

实现逻辑：S0 为初始状态，表示显示当前结果，编码为 3'd0；S1 表示显示上一个计算结果，编码为 3'd1；S2 表示显示上上一个计算结果，编码为 3'd2；S3 表示显示上上上一个计算结果，编码为 3'd3；S4 表示显示上上上上一个计算结果，编码为 3'd4。

状态转移图：

 

保存计算结果部分代码如下：

```

24     always @(posedge clk or posedge rst) begin
25         if (rst) num_saved <= 0;
26         else if (save) num_saved <= {num_saved[47: 0], result};
27         else num_saved <= num_saved;
28     end
  
```

使用 64 位寄存器变量来保存结果，当保存按键被按下时进行移位拼接，来保存至多三个计算结果。

状态转移主要代码如下：

```

35     always @(*) begin
36         case(current_state)
37             S0: if (up) next_state = S1;
38                 else next_state = S0;
39             S1: if (equal) next_state = S0;
40                 else if (up) next_state = S2;
41                 else if (down) next_state = S0;
42                 else next_state = S1;
43             S2: if (equal) next_state = S0;
44                 else if (up) next_state = S3;
45                 else if (down) next_state = S1;
46                 else next_state = S2;
47             S3: if (equal) next_state = S0;
48                 else if (up) next_state = S4;
49                 else if (down) next_state = S2;
50                 else next_state = S3;
51             S4: if (equal) next_state = S0;
52                 else if (down) next_state = S3;
53                 else next_state = S4;
54         endcase
55     end
  
```

例如，在 S0 状态，若按下上翻按键，则跳转 S1 状态，否则保持 S0 状态；在 S1 状态，若按下上翻按键，则跳转 S2 状态，若按下下翻按键，则跳转 S0 状态，否则保持 S1 状态。其余状态转移类似。

状态输出主要代码如下：


```

57     always @(posedge clk or posedge rst) begin
58         if (rst) last_out <= 0;
59         else begin
60             case(current_state)
61                 S0: last_out <= result;
62                 S1: last_out <= num_saved[15: 0];
63                 S2: last_out <= num_saved[31: 16];
64                 S3: last_out <= num_saved[47: 32];
65                 S4: last_out <= num_saved[63: 48];
66                 default : last_out <= 0;
67             endcase
68         end
69     end

```

根据状态来输出此时的计算结果。例如，S0时输出当前计算结果，S1时输出上一个计算结果。

(6) led 模块

功能：实时在数码管显示按键输入和输出。

输入信号：clk（时钟信号），rst（复位信号），key_en（按键使能信号），equal（等于按键信号），keyboard_num（按键输入），out（计算结果）

输出信号：led_en（数码管使能信号），led_cx（数码管驱动信号）

设计思路：每隔一段时间数码管使能信号移位一次，相应的显示数字变化一次，频率超过人眼的分辨范围即可看到常亮的数码管显示。

实现逻辑：使用计数器来控制间隔时间，若达到计数截止，则将数码管使能信号移位一次，否则保持原有使能信号。对于不同的使能信号，确定该使能信号下应该显示的数字，再由数字来确定数码管驱动信号。

关键代码：

```

always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        led_en <= 8'b11111110;
    else if (cnt_end)
        led_en <= {led_en[0], led_en[7: 1]};
    else
        led_en <= led_en;
end

```

用于移位数码管使能信号。

```

always@(*) begin
    case (led_en)
        8'b01111111: num = mid_num1[15: 12];
        8'b10111111: num = mid_num1[11: 8];
        8'b11011111: num = mid_num1[7: 4];
        8'b11101111: num = mid_num1[3: 0];
        8'b11110111: num = mid_num2[15: 12];
        8'b11111011: num = mid_num2[11: 8];
        8'b11111101: num = mid_num2[7: 4];
        8'b11111110: num = mid_num2[3: 0];
        default num = num;
    endcase
end

```

用于确定数码管当前显示数字。

(7) counter 模块

功能：计数器模块，计数达到设定值输出 1。

输入信号：clk（时钟信号），rst（复位信号），cnt_inc（计数使能）

输出信号：cnt_end（计数周期性截止信号），cnt（当前计数数值）

设计思路：在每个时钟周期计数一次，计数结束复位。


实现逻辑：简单的条件语句实现（关键代码）：

```

16 always @(posedge clk, posedge rst) begin
17     if (rst) cnt <= 1'b0;
18     else if (cnt_end) cnt <= 1'b0;
19     else if (cnt_inc) cnt <= cnt + 1'b1;
20 end

```


(8) 顶层模块的 RTL 分析原理图：

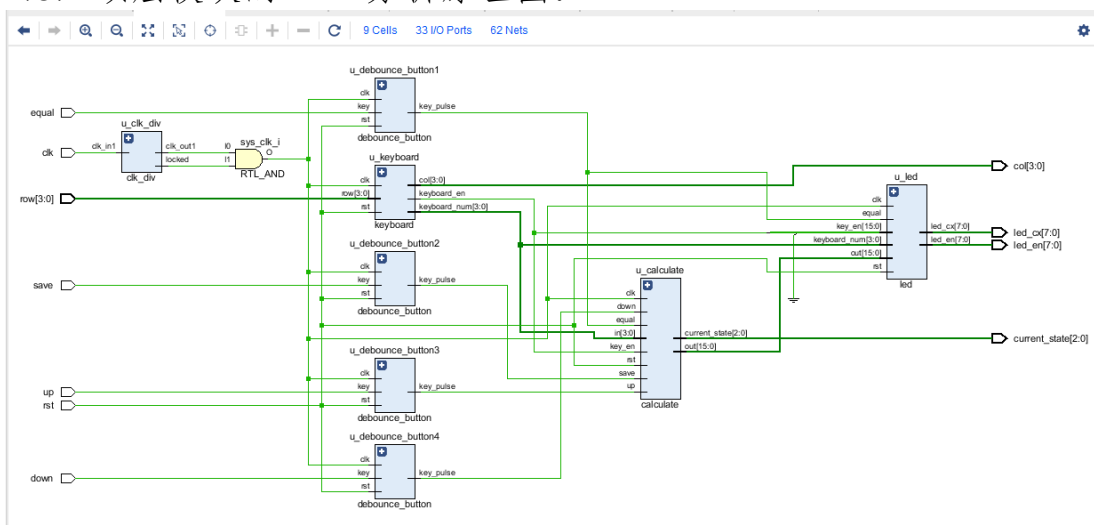

从左到右分别为时钟降频模块、键盘输入模块、按键消抖模块、计算模块和数码管控制模块。

调试报告


仿真波形截图及仿真分析

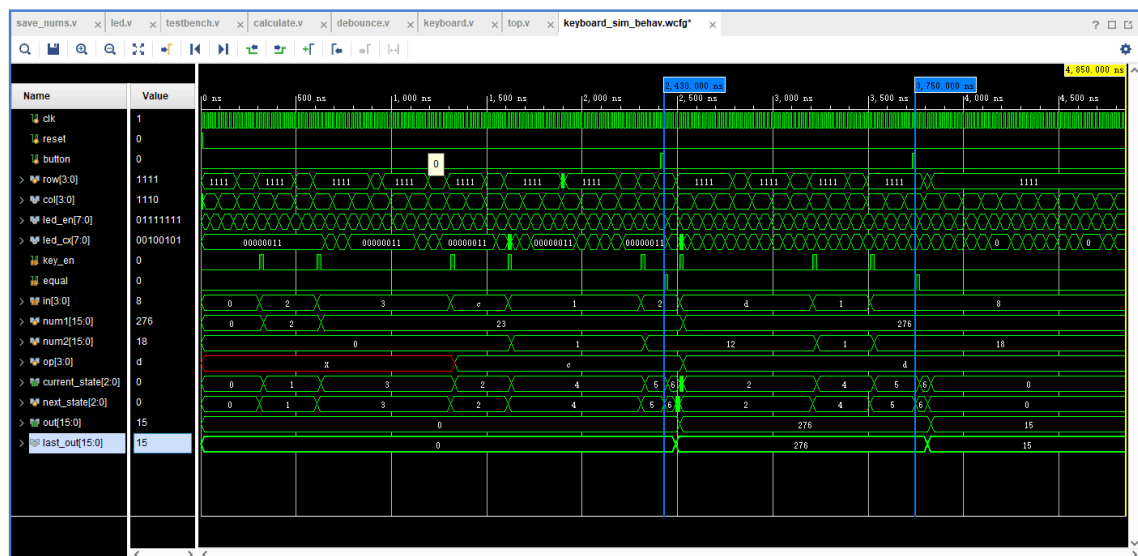

关键信号：

clk 为时钟信号，reset 为复位信号，button 为计算信号，row 为行扫描信号，col 为列扫描信号，led_en 为数码管使能信号，led_cx 为数码管驱动信号，key_en 为按键使能信号，equal 为内部计算按键信号，in 为计算模块输入信号，num1 为第一个操作数，num2 为第二个操作数，op 为操作符，out 为计算输出，last_out 为输出存储。

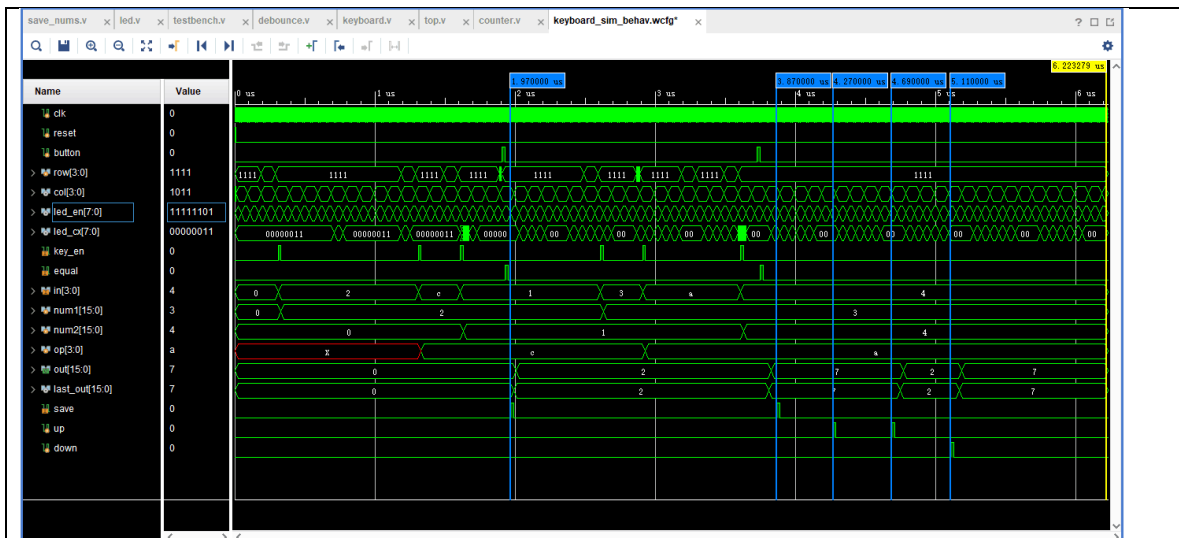- (1) 在 2,430,000ns 之前，计算模块读入 2、3、c、1、2，转化为 23 储存在 num1 之中，c 储存在 op 之中，12 储存在 num2 之中。
- (2) 2,430,000ns 时，equal 信号使能，执行计算步骤，即 $23 * 12$ ，out 变为 276，符合预期。
- (3) 2,430,000ns 到 3,750,000 之间，计算模块输入 d、1、8，num1 读入上一次计算结果 276，op 储存 d，num2 储存 18，符合预期。
- (4) 3,750,000ns 时，equal 使能，执行计算步骤，即 $276 / 18$ ，out 变为 15，符合预期。



关键信号：

clk 为时钟信号，reset 为复位信号，button 为计算信号，row 为行扫描信号，col 为列扫描信号，led_en 为数码管使能信号，led_cx 为数码管驱动信号，key_en 为按键使能信号，equal 为内部计算按键信号，in 为计算模块输入信号，num1 为第一个操作数，num2 为第二个操作数，op 为操作符，out 为计算输出，last_out 为输出存储，save 为计算结果保存按键信号，up 为上翻计算结果信号，down 为下翻计算结果信号。

- (1) 1,970,000ns 时计算出 2，save 使能，结果被保存。
- (2) 3,870,000ns 时计算出 7，save 使能，结果被保存。
- (3) 4,270,000ns 时，up 使能，上翻上一个计算结果，即 7，out 输出 7，符合预期。
- (4) 4,690,000ns 时，up 使能，再上翻上一个计算结果，即 2，out 输出 2，符合预期。
- (5) 5,110,000ns 时，down 使能，下翻一个计算结果，即 2，out 输出 2，符合预期。

综上所述，该简易计算器实现了预期功能。

设计过程中遇到的问题及解决方法

- (1) **calculate** 模块实现状态机的过程中，将状态转移逻辑和输出逻辑写在同一个 **always** 块之中，导致计算输出始终错误，状态机状态跳转也不符合预期。解决方法：拆分状态机状态转移逻辑和输出逻辑，写在两个 **always** 块之中，问题就得到了解决。
- (2) **led** 模块，实现数码管显示，将移位操作写为组合逻辑，导致移位冲突，移位结果不符合预期，数码管显示不符合预期。解决方法：采用时序逻辑进行移位逻辑表达，采用非阻塞赋值，即可获得预期显示效果。
- (3) **save_nums** 模块，每次执行计算按下 **equal**，上翻下翻结果就会出现错误，只能正确上翻或者下翻结果一次。解决方法：在状态转移逻辑中加入新的状态转移，即在每个状态下按下 **equal** 均会回到 **S0** 初始状态，即可实现上翻下翻的正确显示。

课程设计总结

- (1) 在设计过程中，采用“自顶向下”的设计理念，逐步将复杂的功能划分为各个模块，分模块实现各个功能，组合在一起即实现了该简易计算器的基本功能。在实现过程中，根据不同的操作需要、数据类型选用组合逻辑或者时序逻辑来实现，按需设计状态机来完成较复杂功能的实现。
- (2) 希望实验课的文档能够更详细一些，比如，在介绍数码管的原理时，可以使用更多的图和标注来说明数码管引脚的控制，也可以给出简单的驱动案例来说明。
- (3) 这一系列的实验课锻炼了我数字电路设计的能力、**verilog** 的使用和调试能力、仿真波形分析能力，加深了我对数字逻辑设计和 **verilog** 硬件描述语言的理解。