

# 数字逻辑设计

高翠芸

School of Computer Science

gaocuiyun@hit.edu.cn

# Unit 7 组合逻辑元件


---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路
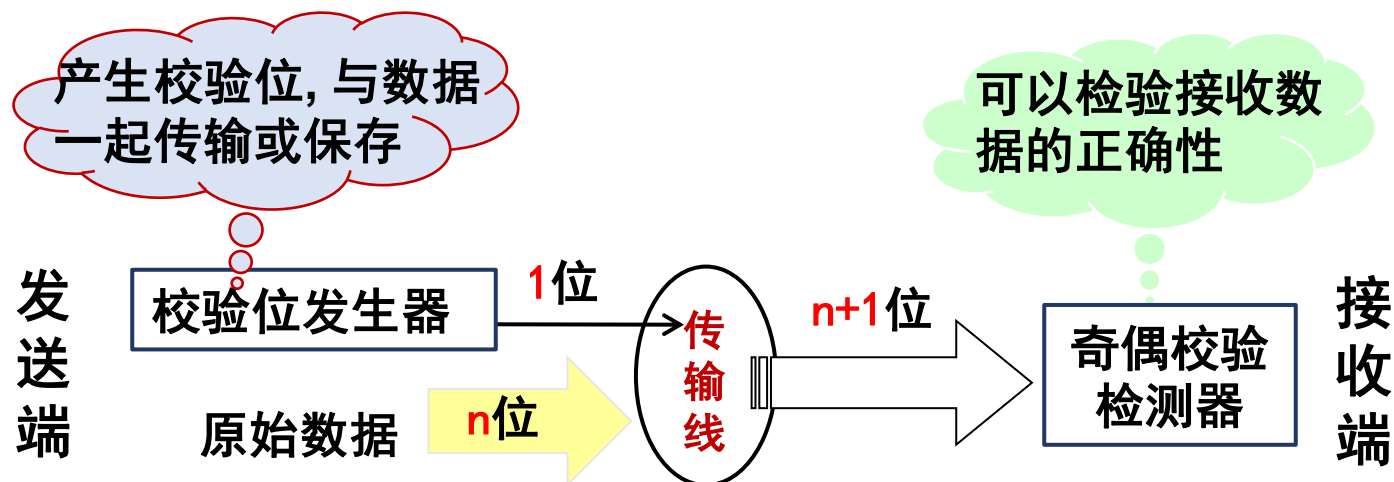
# 奇偶校验器

- 用来检查数据传输和存取过程中是否产生错误的组合逻辑电路。  
(就是检测数据中包含“1”的个数是奇数还是偶数)
- 广泛用于计算机的内存储器以及磁盘等外部设备中

{ 奇偶校验发生器：可产生奇偶校验位，与数据一起传输或保存  
奇偶校验检测器：可以检验所接受数据的正确性



# 被校验的原始数据和1位校验位组成 $n+1$ 位校验码。



校验码:  $n+1$  位

偶校验位逻辑值的表达式:

$$P_E = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

奇校验位逻辑值的表达式:

$$P_O = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

偶校验位逻辑值电路是在奇校验位逻辑值电路输出端加非门实现

4位二进制数校验码真值表

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$P_E$	$P_O$
0 0 0 0	0	1
0 0 0 1	1	0
0 0 1 0	1	0
0 0 1 1	0	1
0 1 0 0	1	0
0 1 0 1	0	1
0 1 1 0	0	1
0 1 1 1	1	0
1 0 0 0	1	0
1 0 0 1	0	1
1 0 1 0	0	1
1 0 1 1	1	0
1 1 0 0	0	1
1 1 0 1	1	0
1 1 1 0	1	0
1 1 1 1	0	1

奇偶校验器一般由异或门构成

异或门真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


## 异或门特性

- 两个输入中有奇数个“1”，输出为1；有偶数个“1”，输出为0。
- 扩展:  $n$ 个1位二进制数中有奇数个“1”，输出为1；有偶数个“1”，输出为0。

# 奇偶校验器


奇偶校验器/产生器:  
74xx180、 74xx280

 例) 用9位奇偶校验器74LS280设计一个8位二  
进制码的**奇校验位**发生器和检测器。



74XX280功能表

A~I	EVEN	ODD
偶数个“1”	1	0
奇数个“1”	0	1

 

# 奇偶校验器

---

## 奇偶校验实际应用意义

- ① 能够检测传送出错，但不能确定错误位置，不能纠错；
- ② 数据在存储或传送过程中，发生一位错误的可能性占96%以上；
- ③ 电路简单，容易实现，且有实际应用意义。


# Unit 7 组合逻辑元件

---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路
 
# 数值比较器

- 计算机中对数据的基本处理方法
  - 加、减、乘、除
  - 比较运算
- 数值比较器：一种关系运算电路
  - 能对2个  $n$  位二进制数  $A$ 和 $B$  进行比较的多输入、多输出的组合逻辑电路
  - 比较结果：  $Y_{A>B}$ 、  $Y_{A<B}$ 、  $Y_{A=B}$






# 一位数值比较器

真值表


A	B	$Y_{A=B}$	$Y_{A>B}$	$Y_{A<B}$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$\begin{cases} Y_{A=B} = A \odot B \\ Y_{A>B} = A\bar{B} \\ Y_{A<B} = \bar{A}B \end{cases}$$

实现2

 

实现1

 


$$\begin{cases} Y_{A=B} = \bar{A}\bar{B} + AB = (A + \bar{B})(\bar{A} + B) = \overline{(A + \bar{A} + \bar{B})(B + \bar{B} + A)} \\ Y_{A>B} = A\bar{B} = \overline{\overline{A\bar{B}}} = \overline{A(\bar{A} + \bar{B})} = \overline{A + (\bar{A} + \bar{B})} \\ Y_{A<B} = \bar{A}B = \overline{\overline{\bar{A}B}} = \overline{\bar{A}(A + B)} = \overline{B + (\bar{A} + A)} \end{cases}$$

# 多位数值比较器

- 自高而低逐位比较，只有在高位相等时，才需要比较低位。

接低位芯片的比较结果，用于芯片扩展。

 
比较2个4位二进制数的大小时，3个输入端 $(A=B)_i$ 、 $(A>B)_i$ 、 $(A<B)_i$ 应接100，当 $A_3A_2A_1A_0=B_3B_2B_1B_0$ 比较器的输出 $Y_{A=B}Y_{A>B}Y_{A<B}=100$




当 $A_3A_2A_1A_0=B_3B_2B_1B_0$ ，比较器的输出复现3个输入端 $(A=B)_i$ 、 $(A>B)_i$ 、 $(A<B)_i$ 的状态。

比较输入				级联输入			输出		
$A_3$ $B_3$	$A_2$ $B_2$	$A_1$ $B_1$	$B_0$ $A_0$	$(A>B)_i$	$(A<B)_i$	$(A=B)_i$	$Y_{A>B}$	$Y_{A<B}$	$Y_{A=B}$
$A_3 > B_3$	X	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 < B_3$	X	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	0	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	1	0	1	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	1	1	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	0	1	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	1	1	1	1

# 数值比较器的级联——①串行方式

 

# 数值比较器的级联——②并行方式

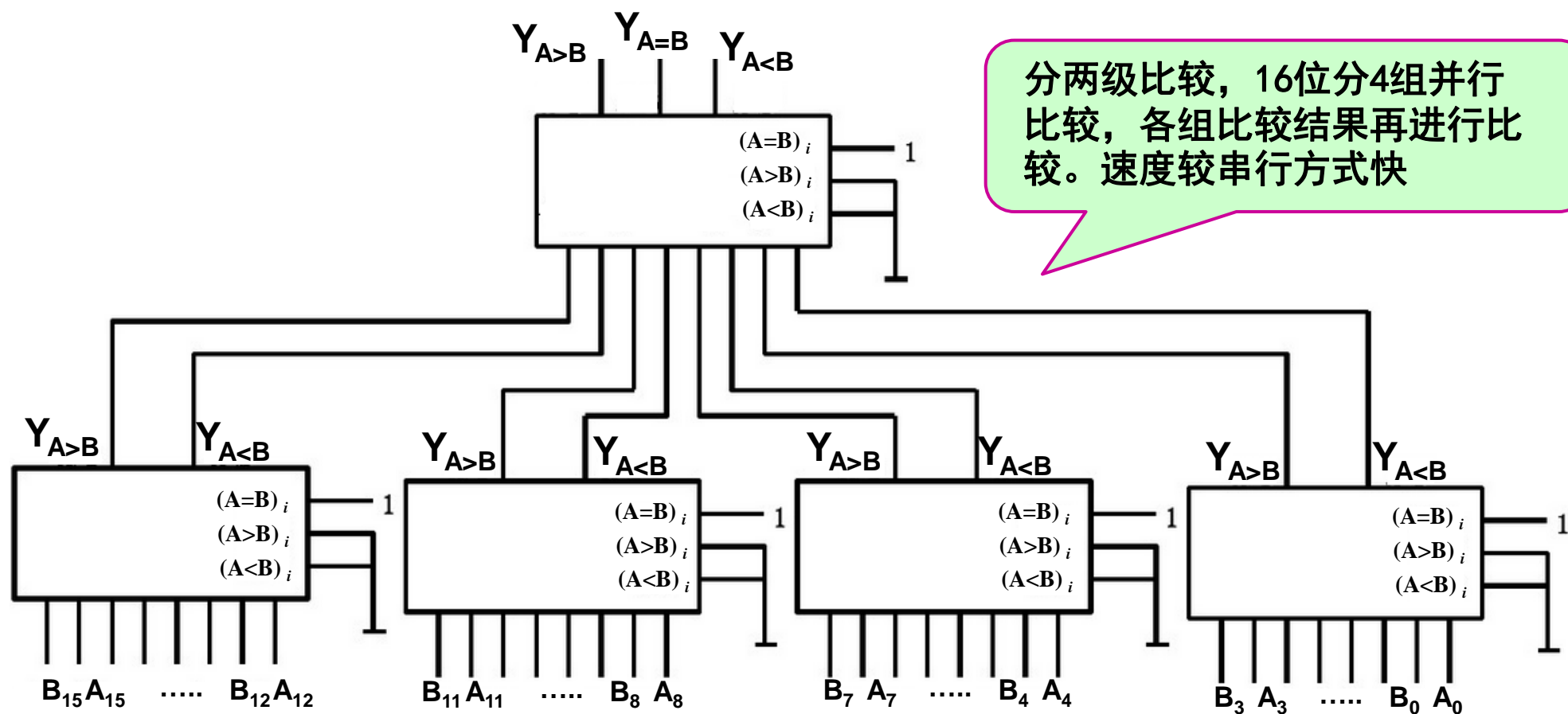

# Unit 7 组合逻辑元件

---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路

# Unit 7 组合逻辑元件

---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 利用MSI设计组合逻辑电路
- 只读存储器(ROM)

# Unit 7 组合逻辑元件

---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 利用MSI设计组合逻辑电路
- 只读存储器(ROM)

# Design with MSI blocks

---

- ① 了解各类典型集成电路芯片的功能、外特性；
- ② 学会查阅器件资料；
- ③ 能灵活运用，完成最佳设计。


MSI blocks {

- Multiplexers
- Decoders



# 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

Write the expression of F

 


$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

# 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路


(1)  $m = n$

数据选择器的控制端个数  
组合电路的输入变量个数

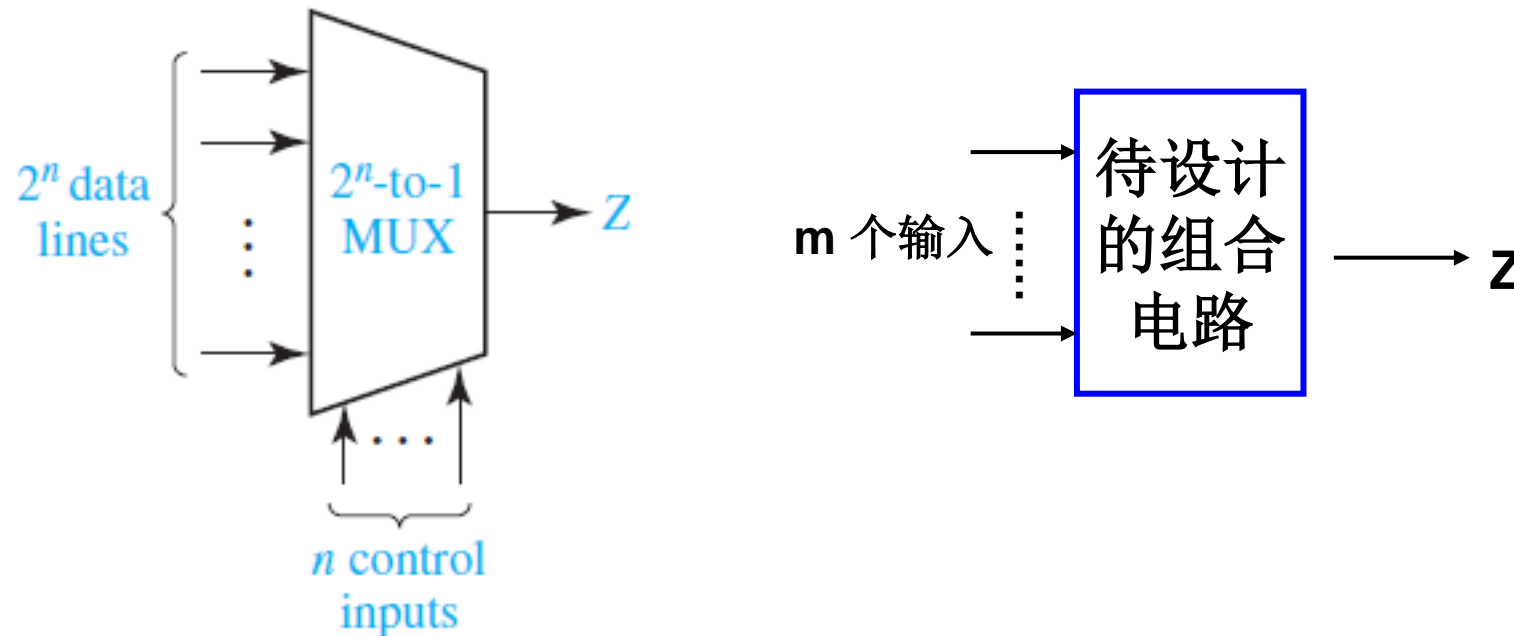

Use 8 to 1 MUX realize  $F = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$

$A_2A_1A_0$	$y$
0 0 0	$D_0$
0 0 1	$D_1$
0 1 0	$D_2$
0 1 1	$D_3$
1 0 0	$D_4$
1 0 1	$D_5$
1 1 0	$D_6$
1 1 1	$D_7$

 

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

K.Map of F


$A_2$	$A_1A_0$			
	00	01	11	10
0	$D_0$	$D_1$	$D_3$	$D_2$
1	$D_4$	$D_5$	$D_7$	$D_6$

K.Map of MUX



# 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

(2)  $m = n+1$

 


**Method:** 降维

利用 8 to 1 MUX 设计组合逻辑：

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$
 
# 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$



$$f(x_1x_2\dots x_i\dots x_n)$$


$$= x_i \cdot f(x_1x_2\dots \mathbf{1} \dots x_n) + \overline{x_i} \cdot f(x_1x_2\dots \mathbf{0} \dots x_n)$$

$A_2$	$A_1 A_0$		00	01	11	10
			$D_0$	$D_1$	$D_3$	$D_2$
0			$D_0$	$D_1$	$D_3$	$D_2$
1			$D_4$	$D_5$	$D_7$	$D_6$

K.Map of MUX


$A$	$BC$			
	00	01	11	10
0	$D$	0	1	$D$
1	$D$	$D$	$\bar{D}$	1

K.Map of F

 

# 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

(3)  $m = n+2$

 

**Method: 降维**

**Use 4-to-1 MUX realize :**

$$F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,5,6,7,9,10,14,15)$$


		$\bar{D}$	D	D	$\bar{D}$
		$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
CD \ AB		00	01	11	10
00	1	1	0	0	
01	0	1	1	1	
11	0	0	1	1	
10	0	1	0	1	

降维

		BC			
		00	01	11	10
A \					
0	1	0	1	D	
1	D	$\bar{D}$	1	0	

降维

		B	
		0	1
A	0	$\bar{C}$	$C + D$
	1	$C \oplus D$	$C$

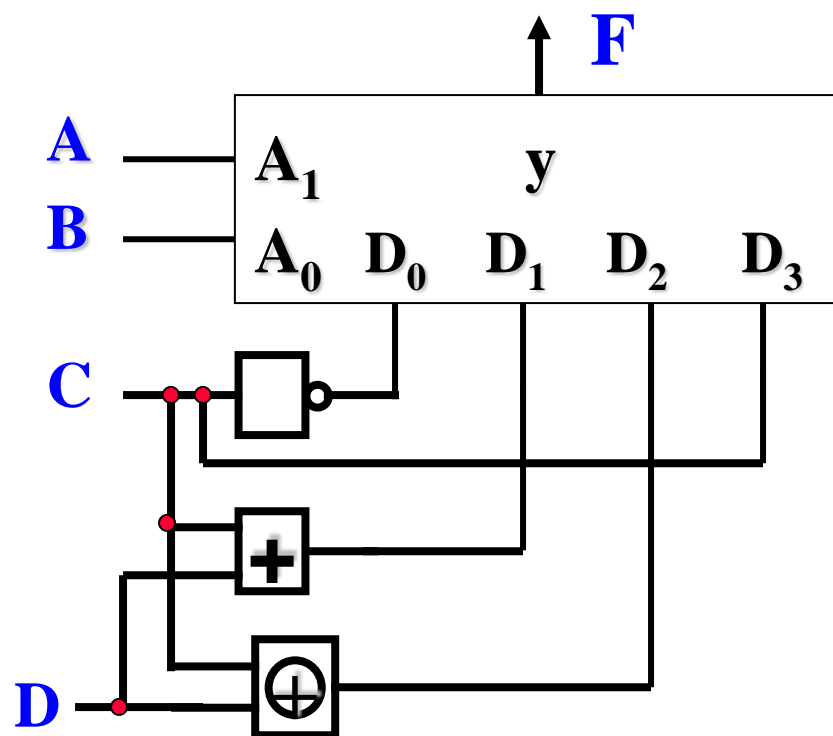




# 利用4-to-1 MUX 设计组合逻辑

$$F(A,B,C,D,E) = \sum m(0,5,8,9,10,11,17,18,19,20,22,23,28,30,31)$$

A B	C D	E	F
00	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		
01	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		

A B	C D	E	F
10	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		
11	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		

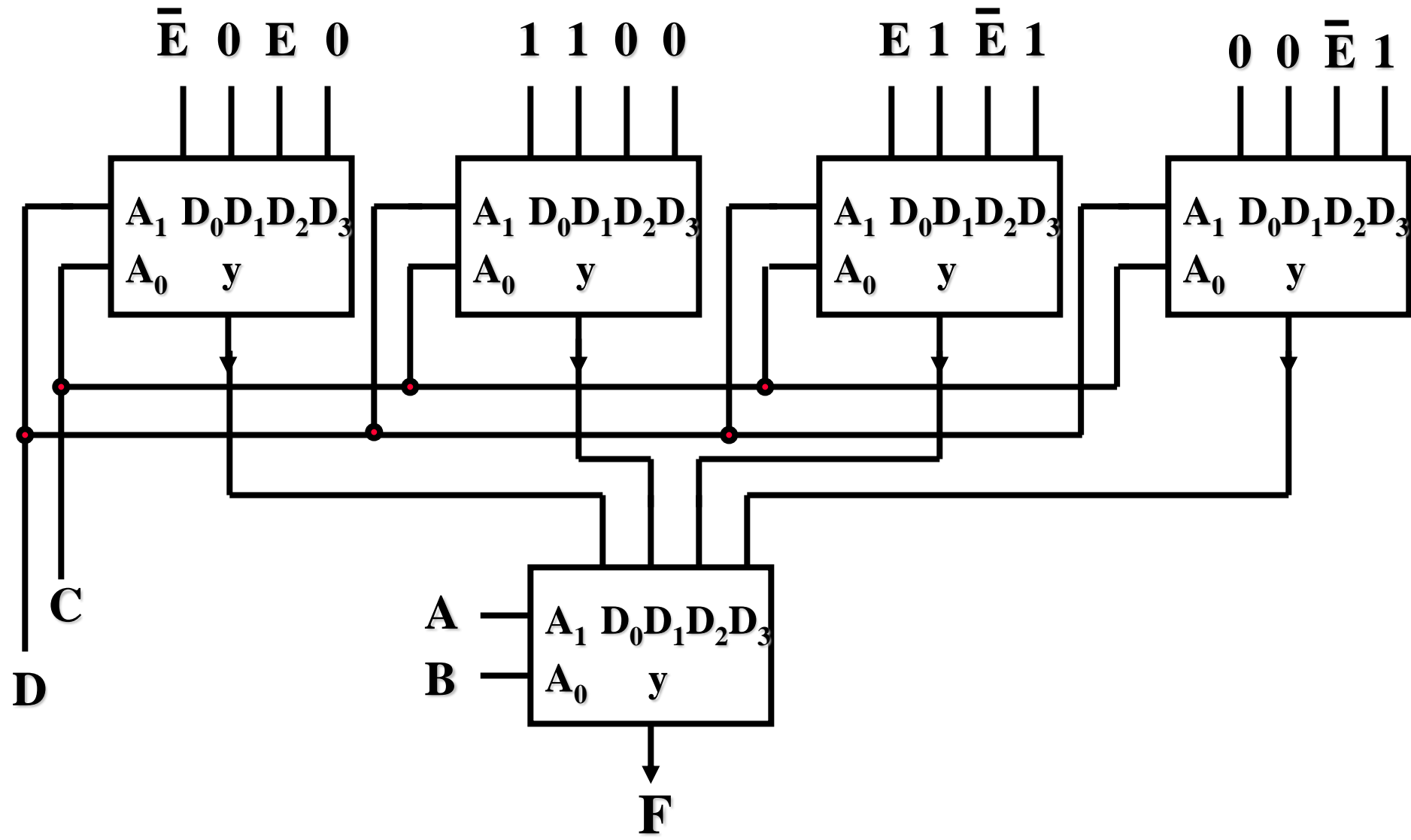

## 2.用数据选择器来实现组合逻辑电路

Use 4-to-1 MUX realize

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,2,4,9, 10,11,12,14,15)$$

**Method:** 降维

从函数的多个输入变量中选出2个作为MUX的选择控制变量。原则上讲，这种选择是任意的，但选择合适时可使设计简化。

① Choose A and B

# ① Choose A and B


		$\bar{D} \quad D \quad D \quad \bar{D}$			
	CD	00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	1	1
	10	0	1	1	1

降维




	BC	00	01	11	10
A	0	D	$\bar{D}$	0	$\bar{D}$
	1	D	1	1	$\bar{D}$

降维

 

	B	0	1
A	0	$C \oplus D$	$\bar{C}\bar{D}$
	1	$C + D$	$C + \bar{D}$

 

(b)

## ② Choose B and C

$\bar{D}$   $D$   $D$   $\bar{D}$


AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	0	0
11	1	0	1	1
10	0	1	1	1

降维

A \ BC	00	01	11	10
0	$D$	$\bar{D}$	0	$\bar{D}$
1	$D$	1	1	$\bar{D}$

降维


B \ C	0	1
0	$D$	$A + \bar{D}$
1	$\bar{D}$	$A$

 

(d)
 
## 2.用译码器来实现组合逻辑电路

MSI blocks {  
▪ Multiplexers  
▪ Decoders




$$y_i = m_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{noninverted outputs})$$

$$y_i = m_i' = M_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{inverted outputs})$$

## 2.用译码器来实现组合逻辑电路

$$f_1(a, b, c, d) = m_1 + m_2 + m_4$$

$$f_2(a, b, c, d) = m_4 + m_7 + m_9$$

 

# 利用 74LS138 设计 1-bit FA

$a_i$	$b_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

74138功能表

使能端			输入			译码输出							
$G_1$	$G_{2A}$	$G_{2B}$	C	B	A	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$y_i = \overline{m}_i$$

$$S_i = \sum (1, 2, 4, 7) = \overline{m}_1 \overline{m}_2 \overline{m}_4 \overline{m}_7$$

$$c_{i-1} = \sum (3, 5, 6, 7) = \overline{m}_3 \overline{m}_5 \overline{m}_6 \overline{m}_7$$




# 74138功能表

$$y_i = \overline{m}_i$$

$$S_i = \sum (1,2,4,7) = \overline{m}_1 \overline{m}_2 \overline{m}_4 \overline{m}_7$$


$$c_{i-1} = \sum (3,5,6,7) = \overline{m}_3 \overline{m}_5 \overline{m}_6 \overline{m}_7$$

使能端			输入			译码输出							
$G_1$	$G_{2A}$	$G_{2B}$	C	B	A	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

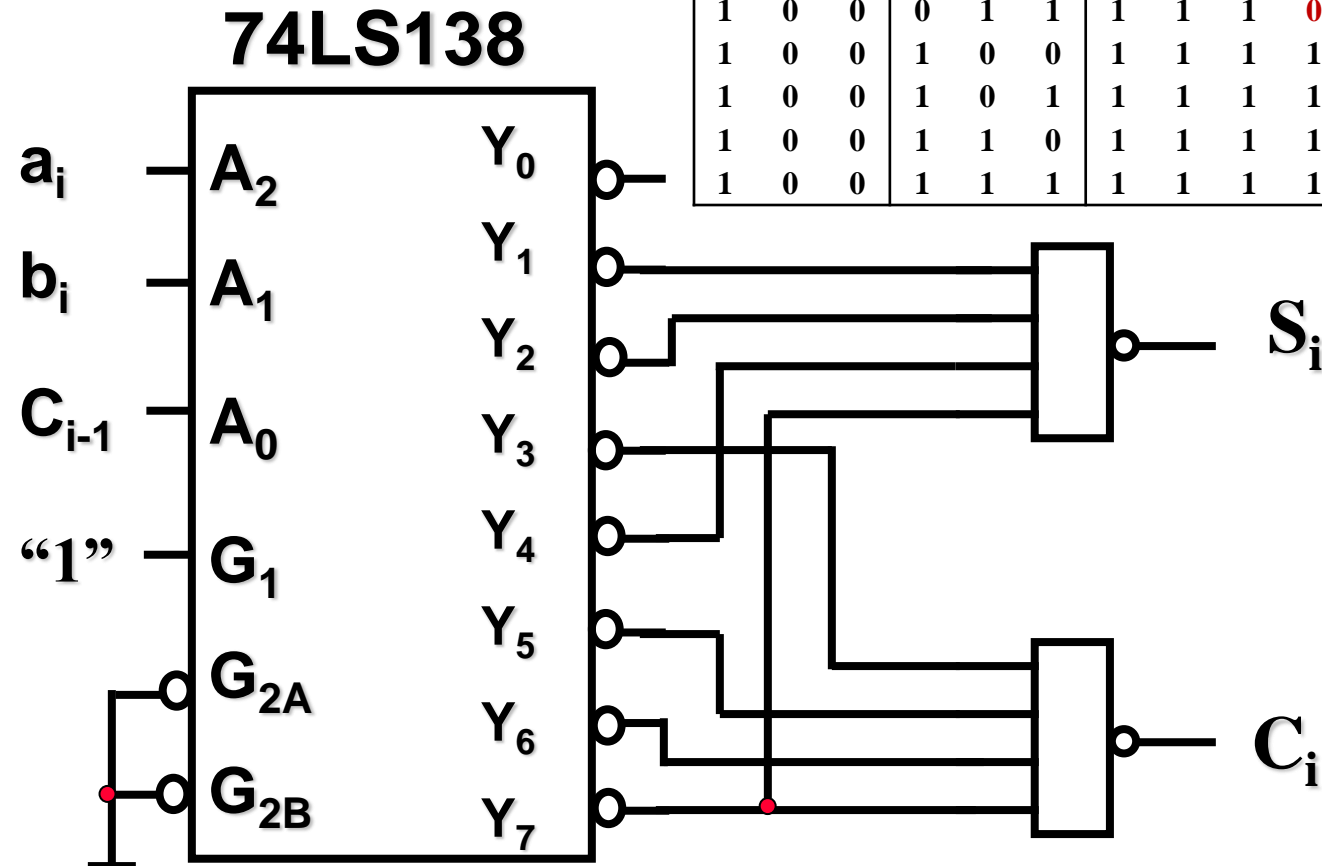

 
## 2.用译码器来实现组合逻辑电路

设计一个地址译码器，利用地址线  $A_9 A_8 \dots A_0$  选择外设 A, B, C。三个外设的地址分别是 20H~2FH, 40H~4FH, 70H~7FH。



## 2.用译码器来实现组合逻辑电路

Circuit

 


例：利用 **8-to -1 MUX**以及 **4-10线译码器**设计一个能实现**2组3位数码等值比较**的电路。

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$f_0 f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 f_6 f_7 f_8 f_9$
0 0 0 0	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0	1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1	1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0	1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8-to -1 MUX


S	$A_2 A_1 A_0$	y
1	× × ×	0
0	0 0 0	$a_0$
0	0 0 1	$a_1$
0	0 1 0	$a_2$
0	0 1 1	$a_3$
0	1 0 0	$a_4$
0	1 0 1	$a_5$
0	1 1 0	$a_6$
0	1 1 1	$a_7$

 

if:  $B_2B_1B_0 = 110$ , then  $f_6 = a_6 = 0$

if:  $C_2C_1C_0 = 110$ , then  $y = a_6 = 0$

 if:  $C_2C_1C_0 = 111$ , then  $y = a_7 = 1$



If  $B_2B_1B_0 = C_2C_1C_0$ ,  
Then  $Z=0$




# Unit 7 组合逻辑元件

---

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 利用MSI设计组合逻辑电路
- 只读存储器(ROM)

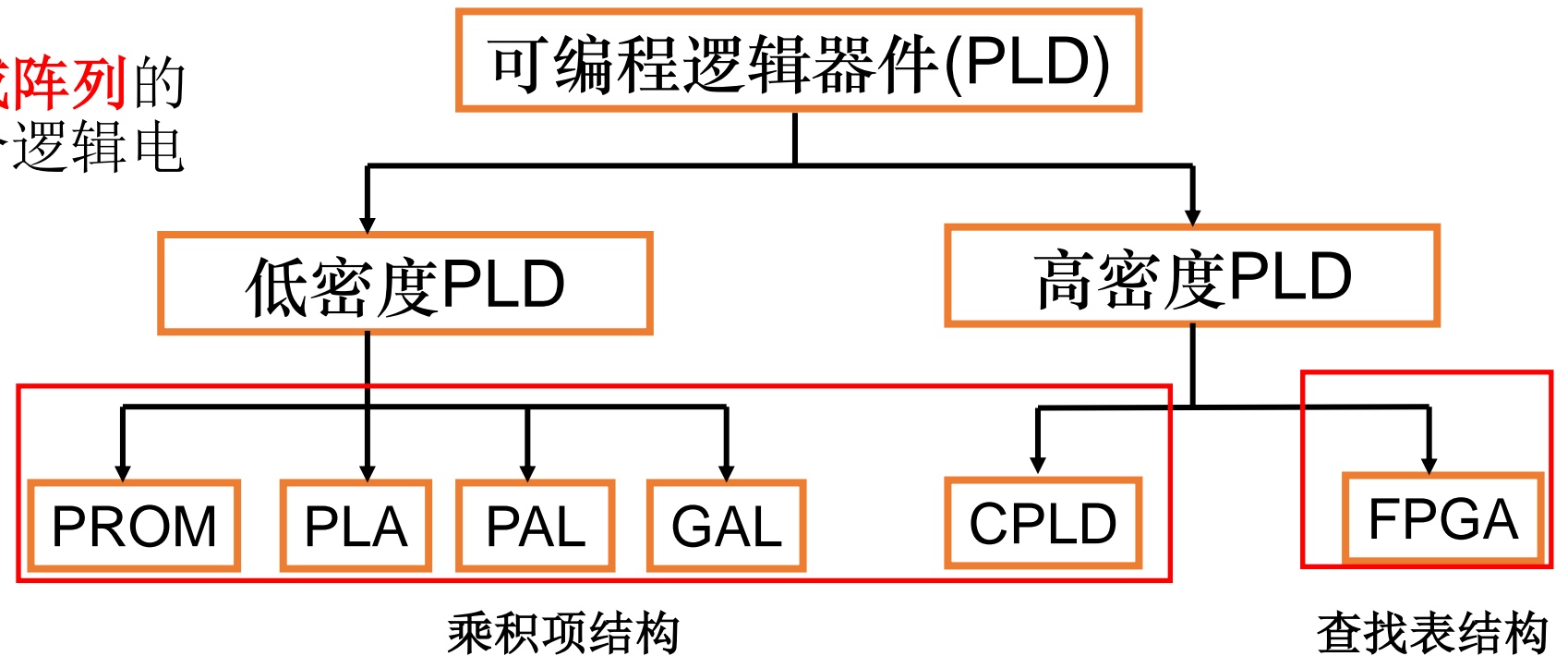  
# 可编程逻辑器件

- 固定逻辑器件
- 任何组合逻辑函数均可以化为“**与或**”表达式，用“与门-或门”二级电路实现。
- 所以可以采用**与或阵列**的结构实现任何组合逻辑电路。


 
# ROM (Read-Only Memory)

- **半导体存储器**：是一种具有 $n$ 个输入 $b$ 个输出的组合逻辑电路，能够存储大量二值数字信息，以**类似矩阵**的形式存储，每次取其中的一行。
- 输入被称为**地址输入** (address input)，通常命名为 $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ 。
- 输出被称为**数据输出** (data output)，通常命名为 $D_0, D_1, \dots, D_{b-1}$ 。



一个 $2^n \times b$  ROM的基本结构



# ROM和真值表

- ROM “存储” 了一个n输入、b输出的组合逻辑功能的**真值表**。
- 一个3输入、4输出的组合功能的真值表，可以被存储在一个 $2^3 * 4$  ( $8 * 4$ ) 的只读存储器中。忽略延迟，ROM的数据输出总是等于真值表中由**地址输入所选择的那行输出位**。


每一组**地址输入**  
对应ROM的一个  
**存储单元**的地址

输入			输出			
A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0


每一组输出对应  
ROM的一个存储单  
元中的**存放内容**。

一个3输入4输出组合逻辑函数的真值表（具有输出极性控制的2-4译码器）

# 乘积项结构

 


所表示的逻辑  
函数是？

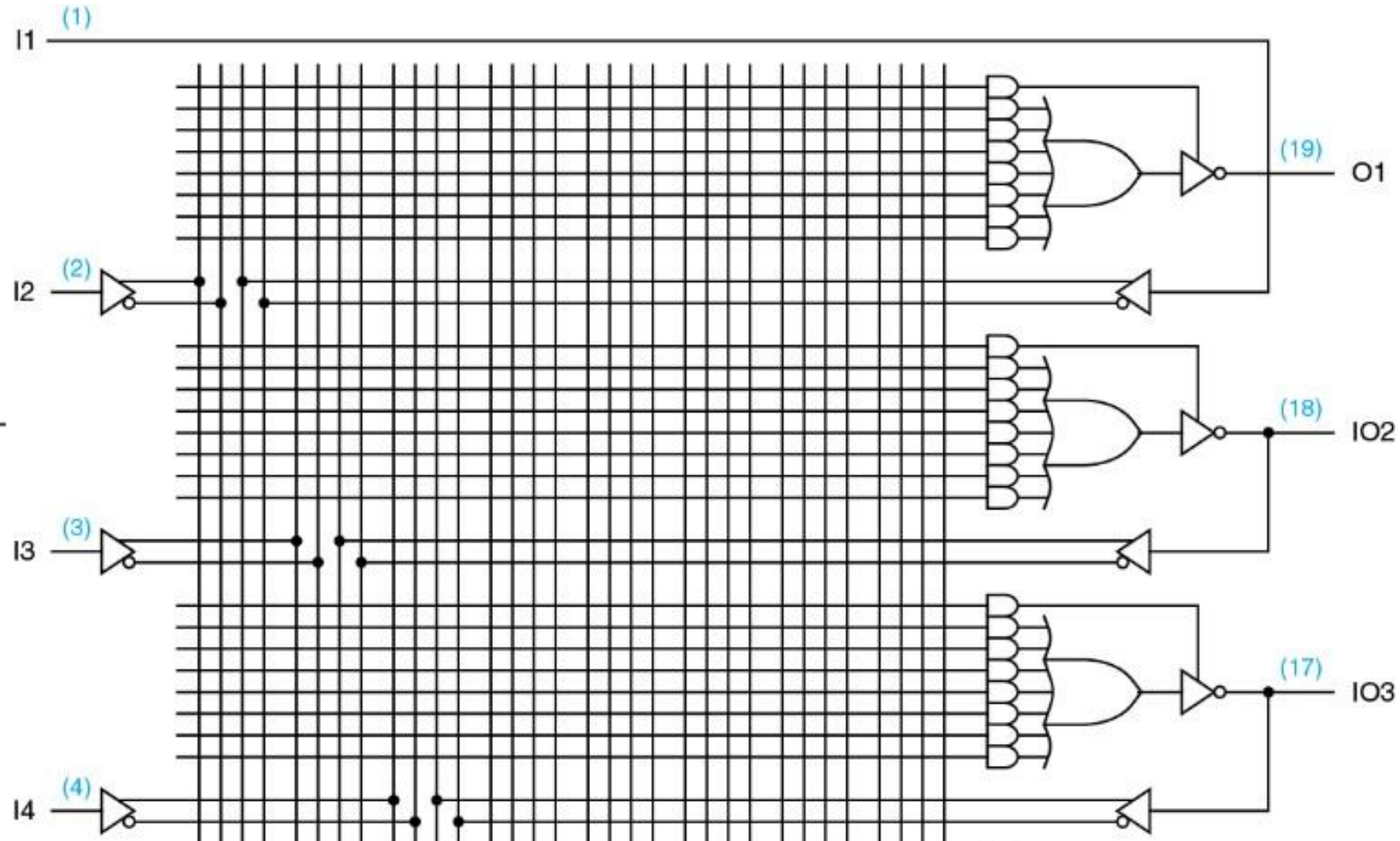


# 用ROM实现组合逻辑函数

- 两种不同的方式来构建译码器：
  - 使用分立的门
  - 用包含真值表的 $8 \times 4$  ROM
- 使用ROM的物理实现并不是唯一的。

 

具有输出极性控制的2-4译码器

 


用存储真值表的 $8 \times 4$  ROM构建2-4译码器
 
# FPGA (Field Programmable Gate Array )

---

- 即现场可编程门阵列
- FPGA能完成任何数字逻辑功能，上至高性能计算，下至简单的74系列电路，也常用于ASIC流片前的原型验证。





嵌入式硬件算法加速



协处理器

# FPGA中的查找表（LUT）

- 例：使用LUT实现一个4与门电路逻辑功能

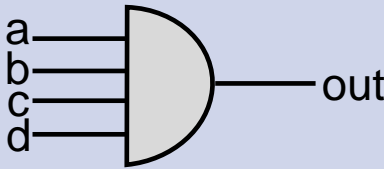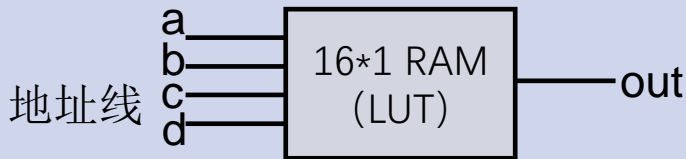实际逻辑电路		LUT的实现方式	
			
a、b、c、d	逻辑输出	地址	RAM中存储的内容
0000	0	0000	0
0001	0	0001	0
.....	0	.....	0
1111	1	1111	1

LUT本质就是RAM，主流的FPGA是5输入或6输入LUT

A,B,C,D由FPGA芯片的管脚输入后进入可编程连线，然后作为地址线连到LUT，LUT中已经事先写入了所有可能的逻辑结果，通过地址查找到相应的数据然后输出，这样组合逻辑就实现了。

# FPGA内部结构

- 内部资源分类:
- 逻辑资源: **CLB**、块存储 (block ram)、DSP等;
- 连接资源: 可编程互联线 (PI)、输入输出块 (IOB) 等;
- 其他资源: 全局时钟网络、时钟管理模块等
- 高端FPGA还会集成ARM核、PCIE核等。
- 资源分布采用ASMBL架构, 相同资源以列方式排布。

